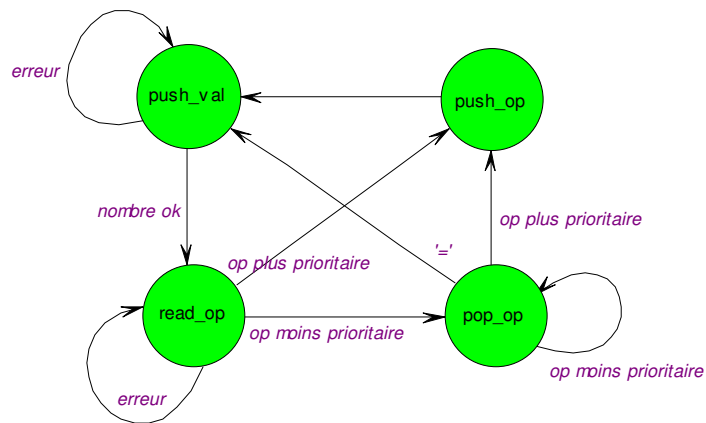


# Informatique industrielle : Les automates.



Jacques Weber

Souhil Megherbi

# Table des matières

<b>1</b>	<b>OÙ TROUVE-T-ON DES AUTOMATES ?</b>	<b>3</b>
1.1	Les organes de commande	3
1.1.1	Un digicode	3
1.1.2	Un monte-charge	4
1.1.3	Récapitulons	5
1.2	La gestion des ressources	6
1.3	La conception des circuits numériques	7
<b>2</b>	<b>ETAT ET TRANSITIONS, CONDITIONS ET ACTIONS</b>	<b>8</b>
2.1	L'état : la mémoire du système	8
2.2	Les transitions : l'évolution du système	8
2.3	Les conditions : les événements du monde extérieur	8
2.4	Où l'on retrouve le monte-charge	9
2.5	Les actions : la sortie vers le monde extérieur	10
2.6	Quelques règles de grammaire	11
<b>3</b>	<b>DES AUTOMATES LOGICIELS</b>	<b>12</b>
3.1	Etats et variables	12
3.2	Transitions et fonctions	18
<b>4</b>	<b>DES AUTOMATES MATÉRIELS</b>	<b>18</b>
4.1	Horloge, registre d'état et transitions	19
4.1.1	Le registre d'état	19
4.1.2	Le rôle de l'horloge	19
4.1.3	Les diagrammes de transitions (retour)	22
4.1.4	Une approche algorithmique : VHDL	27
4.2	Des choix d'architecture décisifs	32
4.2.1	Calculs des sorties : machines de Mealy et de Moore	32
4.2.2	Codage des états	40
4.2.3	Synchronisations des entrées et des sorties	46

# Informatique industrielle : Les automates.

Cette partie du cours d'informatique industrielle joue un rôle charnière ; nous allons y découvrir des objets abstraits : les automates. Parfois appelés, suivant les origines de l'auteur du texte qui les décrit automates finis (les théoriciens de l'automatique et des réseaux), machines à nombre fini d'états (les concepteurs de circuits numériques), séquenceurs (les concepteurs d'unités centrales d'ordinateurs et certains automaticiens) ces objets peuvent être réalisés par du matériel, des circuits, ou du logiciel, des programmes, ou par un savant mélange des deux ingrédients précédents.

Cette ubiquité (matériel et logiciel) conduit actuellement à développer des outils communs de conception, qui décrivent de façon homogène des applications qui seront ensuite réalisées soit par du logiciel, si la vitesse des processeurs le permet, soit par des circuits spécialisés si la vitesse de traitement demandée dépasse les capacités des processeurs. Autre domaine d'application non négligeable : il faut bien, dans tous les cas, réaliser matériellement les processeurs eux-mêmes !

## 1 Où trouve-t-on des automates ?

La réponse est simple : partout. La commande d'un ascenseur ou d'un feu tricolore à un carrefour routier est un automate, un digicode est un automate, le bus PCI de vos PC est dirigé par des automates, TCP que vous utilisez sans le savoir ou en le sachant, quand vous surfez sur internet, est un automate, UNIX est un ensemble d'automates etc.

On peut utiliser un automate dans toutes les applications où la gestion d'un processus, l'utilisation d'une ressource, un traitement sur de données peuvent être décrits par une **chronologie** qui fait intervenir un **nombre fini** d'opérations distinctes conditionnées par des entrées extérieures.


Prenons quelques exemples.

### 1.1 Les organes de commande


Comme premiers exemples nous prendrons deux applications très simples (ou simplifiées, comme on voudra), bien connue de tous : un digicode tel qu'on en voit aux portes d'entrées des immeubles et une commande de monte-charge, pour ne pas parler d'ascenseur par modestie.
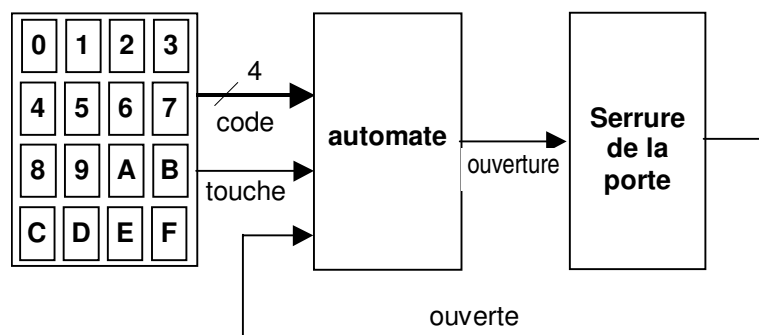
#### 1.1.1 Un digicode


Un digicode est constitué d'un clavier à 16 touches qui constitue l'organe d'entrée d'un automate dont l'unique sortie commande l'ouverture d'une porte. Nous nous restreindrons à un digicode rudimentaire dans lequel le code secret est fixé une fois pour toutes, sans modification possible.



 Imaginons, par exemple, que l'ouverture de la porte soit obtenue en fournissant le code **C94** (comme cachan + département). Evidemment l'automate doit être informé du fait que l'utilisateur a ouvert la porte, c'est le rôle du signal « ouverte ». Le travail de l'automate peut être résumé par le diagramme suivant :



 
Du moins en première approximation ; il est clair que l'automate doit avoir un moyen de séparer les frappes sur les différentes touches, il doit donc attendre entre deux touches que l'utilisateur relâche le clavier :



en admettant que l'absence de frappe d'une touche provoque  $T = 0$ .
 
### 1.1.2 Un monte-charge


Deuxième exemple d'introduction : la commande d'un monte-charge rudimentaire.



Le moteur est commandé par deux signaux  $m$  et  $d$  pour montée et descente. La commande élabore ces commandes à partir de ses entrées  $B$ ,  $p1$ ,  $p0$  et  $init$  suivant le cahier des charges suivant :

- $init$  provoque la descente du monte-charge jusqu'au palier  $p0$ . Ce signal est activé à la mise sous tension. On suppose qu'un plancher empêche le monte-charge d'être à un niveau inférieur à  $p0$  !.
- Quand la cabine est entre deux étages, la dernière commande ( $m$  ou  $d$ ) est maintenue.
- Quand la cabine est à un étage, si  $B$  est inactif elle s'arrête, si  $B$  est actif, elle change d'étage.

 Le fonctionnement de l'automate peut être décrit par le diagramme :



On notera que le cahier des charges a dû être précisé lors de l'élaboration du diagramme : l'entrée init n'inverse pas brutalement la commande du moteur, elle force un passage à l'arrêt.

### 1.1.3 Récapitulons

Ces exemples illustrent quelques concepts de base :

- L'idée des automates est de représenter la solution d'un problème par une succession d'étapes bien définies, bien séparées les unes des autres.
- Chaque étape est représentée par un ensemble **fini** de valeurs de ce que l'on appelle l'état (interne) du système. Cet état est physiquement matérialisé par les valeurs contenues dans une mémoire, il s'agit donc d'une **donnée**. Cette mémoire représente l'état de l'automate, pas celui du système commandé. Dans l'exemple du monte charge, l'état arrêté n'indique pas la position de la cabine qui peut être arrêtée à l'un ou l'autre des deux paliers.
- Les entrées du système provoquent des **transitions** entre les états, une transition ne peut être franchie que si le système est dans l'état de départ de la transition concernée et qu'une condition extérieure est vérifiée.
- Si aucune des transitions issues d'un état n'est active, toutes les conditions étant fausses, le système reste dans l'état considéré, **par défaut il y a mémorisation de l'état présent**.
- Les sorties du système dépendent de la valeur de l'état de celui-ci, elles ne sont pas identiques : plusieurs états peuvent conduire aux mêmes valeurs des sorties, dans les cas simples les sorties ne dépendent que de l'état du système, mais nous aurons l'occasion de voir que ce dernier point n'est pas obligatoire.
- Dans de nombreux cas le processus une fois engagé ne s'arrête jamais, quand il a terminé un cycle il recommence au début (sauf si on coupe le courant ...).

Les dessins que nous avons utilisés pour illustrer nos exemples s'appellent **diagrammes de transitions** (*state transition diagrams, STD*). Très utilisés, on les rencontre sous de nombreuses variantes assez similaires. Les automaticiens de langue française utilisent beaucoup une représentation voisine, connue sous le nom de GRAFCET (graphe de commande étape transition).

Il existe de nombreux outils de conception assistée par ordinateur qui emploient ces diagrammes, recherchez *Statecad* sur Internet pour en être convaincu, ces outils comportent généralement une traduction automatique des diagrammes en langage C, VHDL, Verilog ou autre.

Deux remarques :


1. Ne pas confondre le schéma synoptique, qui représente des relations statiques entre objets, dans notre premier exemple le dessin du clavier, de l'automate et de la serrure, et un diagramme de transitions qui décrit le fonctionnement dynamique de l'automate. Les deux dessins se complètent et sont tous deux indispensables.

2. Les diagrammes de transitions ressemblent beaucoup aux ordinogrammes traditionnels utilisés parfois pour représenter le déroulement d'un programme séquentiel. Il est pourtant dangereux de les confondre, les ordinogrammes privilégient les instructions d'un programme, les diagrammes de transitions représentent les successions de valeurs d'une variable clé du système. Ce type d'approche est assez répandu, il centre plus l'attention sur les données d'un programme que sur les détails de ses instructions.
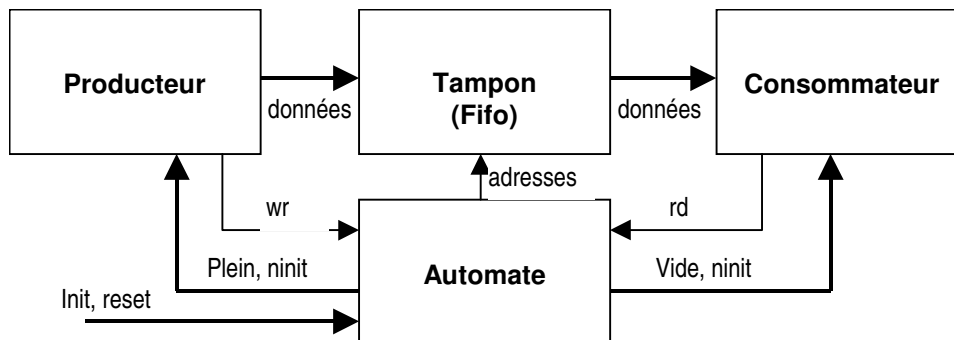
## 1.2 La gestion des ressources

Une autre application classique des automates est d'aider à la gestion d'une ressource, c'est à dire à surveiller le bon usage d'un élément qui ne peut pas être utilisé n'importe comment. Les exemples abondent dans le domaine informatique : accès à un réseau, à un périphérique partagé comme une imprimante, ou contrôle d'une zone mémoire organisée en file (*fifo*, pour *first in first out*) ou tampon.

Prenons à titre d'illustration ce dernier exemple. Une mémoire FIFO est une zone mémoire de taille généralement fixe destinée à assurer la synchronisation des échanges de données entre une source (le producteur) et un destinataire (le consommateur) dont les vitesses de transfert ne sont pas égales à chaque instant. Le rôle de l'automate est justement d'assurer une vitesse moyenne de transfert égale de chaque côté :




En simplifiant notablement, on peut résumer le fonctionnement comme suit :

- Une commande *init* permet d'initialiser l'automate en lui fournissant la taille de la zone mémoire, son adresse etc. Tout accès au tampon avant l'initialisation provoque un message d'erreur *ninit*. *Reset* provoque le retour à l'état non initialisé.
- L'automate tient à jour les adresses d'accès en écriture et en lecture (elles sont généralement différentes) et un compteur interne qui indique le nombre d'octets présents dans le tampon.
- L'écriture (*wr*) dans un tampon plein provoque l'émission d'un message d'erreur « plein », la lecture dans un tampon vide celle du message d'erreur « vide ». Charge au producteur et au consommateur d'attendre en conséquence.

Le rôle de l'automate n'est pas ici de commander une application au sens propre du terme, mais de faciliter l'utilisation d'une ressource.

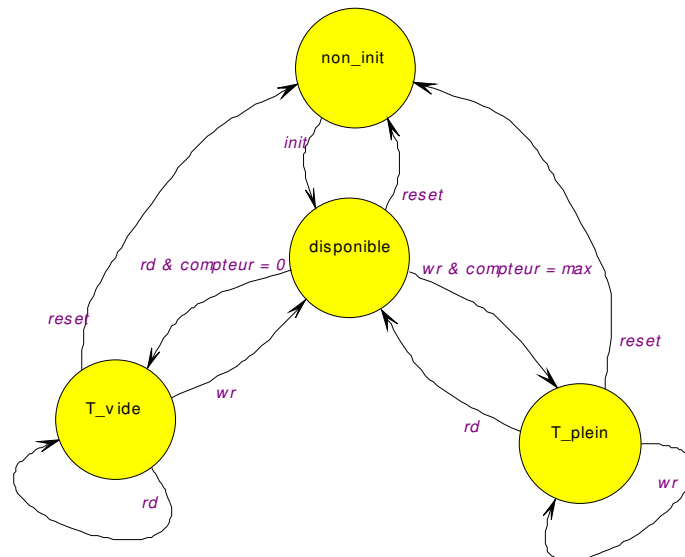Un exemple de diagramme de transitions réalisant un automate simplifié pourrait être :




Dans ce type de problème l'usage d'un automate, qui pourrait être ici purement logiciel, peut sembler plus lourde qu'une gestion directe du tampon. Cela serait vrai si le producteur et le consommateur appartenaient au même programme séquentiel. Cette situation n'est évidemment jamais le cas, producteur et consommateur sont deux programmes indépendants, voire deux machines indépendantes. L'utilisation d'un automate facilite alors la gestion du parallélisme (fonctionnement indépendant de chacune des parties), c'est pour répondre à ce type de difficulté qu'ils ont été inventés.

Pour ceux qui souhaiteraient un exemple du même ordre mais non informatique, la situation ressemble à la gestion des barrières d'accès à un parking : il faut éviter de mettre plus de voitures que le parking n'en contient (le parking vide ne pose guère de problème).
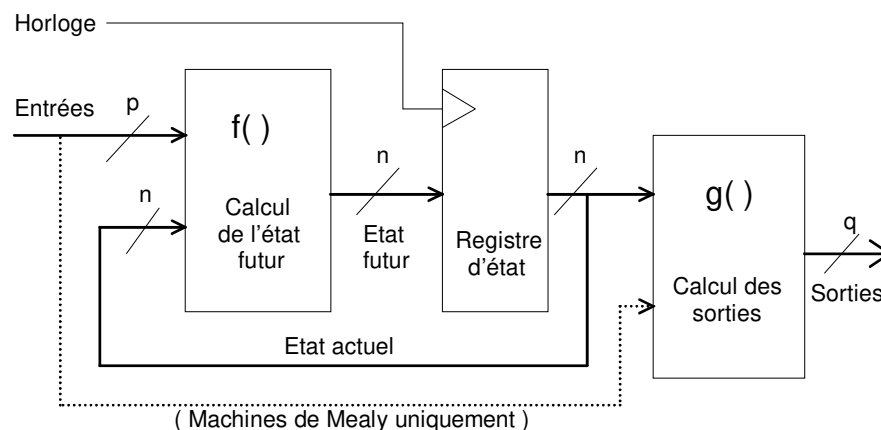
### 1.3 La conception des circuits numériques

Dernier domaine évoqué dans cette introduction : la conception des circuits numériques eux-mêmes.



Le schéma bloc qui précède donne la structure générale de pratiquement n'importe quelle fonction logique séquentielle synchrone. Il suffit de dire que le registre d'état, une assemblée de bascules D, passe d'un état à un autre à chaque front du signal d'horloge, en fonction des entrées extérieures. Nous n'avons là rien d'autre que la matérialisation d'un automate dont les transitions sont conditionnées par l'horloge. Mais n'anticipons pas.

## 2 Etat et transitions, conditions et actions

Les diagrammes de transitions constituent un langage ; bien que graphique, ce langage doit être dépourvu de toute ambiguïté, il doit donc respecter une grammaire. Ce langage graphique est utile à la compréhension si on en possède bien la signification. Grammaire et sens sont l'objet des quelques précisions qui suivent.

### 2.1 L'état : la mémoire du système

L'état d'un automate constitue la mémoire du système, il contient le résultat des événements précédents et de leur chronologie ; pour reprendre l'exemple du digicode, chaque état (sauf le premier) contient le fait que l'utilisateur a jusqu'ici appuyé sur les bonnes touches, dans le bon ordre. De façon générale, l'intérêt de l'approche « automate » est que l'on mémorise de façon explicite l'historique des entrées d'un système, la longueur des séquences mémorisées apparaît directement sur le diagramme de transitions.

Les différentes valeurs possibles de l'état du système sont matérialisées par une variable discrète : un nombre entier ou un type énuméré. Peu importe pour l'instant le détail du codage, l'essentiel est que toutes les valeurs possibles de l'état soient distinctes, cela exclut notamment l'emploi d'un nombre flottant pour représenter l'état de l'automate.

### 2.2 Les transitions : l'évolution du système

Le passage d'un état à un autre est une transition. Une transition matérialise une relation entre l'état actuel, l'état futur et une condition. On peut formellement résumer ceci par une équation de récurrence, en notant  $Etat(t)$  la valeur de l'état actuel, celle qui précède une transition, et  $Etat(t + 1)$  la valeur de l'état futur, celle qui suit une transition :

$$Etat(t + 1) = fonction(Etat(t), conditions(t))$$

Bien qu'un peu vague, l'introduction du temps sous forme d'une variable symbolique 't' illustre le lien entre l'évolution du système et les transitions. Il est essentiel de noter qu'une transition peut s'effectuer si, **simultanément** :

1. L'automate est dans l'état de départ de la transition considérée,
2. La condition de franchissement est vérifiée.

### 2.3 Les conditions : les événements du monde extérieur

Les conditions dépendent du monde extérieur, elles sont liées aux entrées que surveille l'automate.

Il est clair que si n'importe quelle entrée peut provoquer une transition n'importe quand, on se heurte à une difficulté non négligeable qui est que la variable « t » précédente, qui symbolise le temps, n'a pas d'unité de mesure fixe. Pire, si plusieurs entrées pilotent le système, on peut assister à des évolutions radicalement différentes pour des écarts de chronologies minimales entre deux suites d'événements extérieurs. Une façon simple de contrôler (pas de supprimer) cette difficulté est d'introduire un cadencement régulier : on impose à l'automate de ne pouvoir changer d'état qu'à des instants prédéterminés par une horloge extérieure. On définit ainsi un automate **synchrone**.


Les signaux en provenance du monde extérieur n'ont pas toujours le bon goût d'être cohérents entre eux, ils proviennent généralement de sources indépendantes qui ne sont pas coordonnées, qui peuvent même être contradictoires ; le but de l'automate est justement de lever les ambiguïtés, d'imposer une coordination.



 
## 2.4 Où l'on retrouve le monte-charge

Pour illustrer ce qui précède, modifions un peu notre exemple du monte-charge pour le rapprocher d'une commande d'ascenseur : l'automate qui pilote les moteurs reçoit deux ordres en provenance de l'extérieur, « haut » et « bas », qui indiquent respectivement qu'il y a un appel en provenance d'un étage supérieur à celui où est la cabine, ou un appel en provenance d'un étage inférieur. Quand la cabine atteint le niveau appelant, ces deux entrées reviennent à 0.


Le diagramme de transitions associé pourrait être :



 Ce diagramme est faux : quand l'ascenseur est arrêté on ne sait pas ce qu'il doit faire si les deux conditions « haut » et « bas » deviennent vraies simultanément. La situation est certes rare dans le cas d'un ascenseur, mais il faut lever le doute, en imposant, par exemple, une priorité : on privilégie la descente.



Il reste qu'entre celui qui veut monter et celui qui veut descendre le plus rapide gagne, la première demande est servie. Si pour le départ cela n'est guère injuste, à l'arrivée l'absence de cadencement peut poser quelque problème, à peine arrivée au palier du premier appel, la cabine risque de repartir pour servir le second. Une solution est évidemment d'introduire une temporisation dans l'état d'arrêt :

 

Comme quoi un simple diagramme de transitions a pour le moins le mérite de permettre la discussion de tous les cas de figure.

Sa traduction en un programme en C est quasi immédiate (cible coldfire, entrées sorties sur un port parallèle) :

```

typedef enum {arret, descend, Init, monte} Sreg0_type ;
typedef volatile unsigned char VU8;
#define HAUT 2
#define BAS 1
  
```

```

void main(void)
{
Sreg0_type Sreg0 = Init ;
int p0, p1, appel ;
unsigned char entree ;
VU8 * ppddr_ptr = (VU8*)0x100001C5;
VU8* ppdat_ptr = (VU8*)0x100001C9;
*ppddr_ptr = 0x03;
/* port parallèle : x-x-x-appel-p1-p0-haut-bas */

while(1)
{
entree = *ppdat_ptr;
p0 = (entree >> 2) && 1 ;
p1 = (entree >> 3) && 1 ;
appel = (entree >> 4) && 1 ;
switch (Sreg0 )
{
case arret :
*ppdat_ptr = 0 ;
if(appel && !p1) Sreg0 = monte;
else if(appel && !p0 ) Sreg0 = descend;
break;
case descend :
*ppdat_ptr = BAS ;
if( p0 ) Sreg0 <= arret;
break ;
case Init :
*ppdat_ptr = 0 ;
if (!p0) Sreg0 <= descend;
else if( p0 ) Sreg0 <= arret;
break;
case monte :
*ppdat_ptr = HAUT ;
if( p1 ) Sreg0 <= arret;
break;
}
}
}

```

Nous laisserons en l'état notre ascenseur, de nombreux détails restent à régler : mémorise-t-on les appels, surveille-t-on les portes, ... ?

## 2.5 Les actions : la sortie vers le monde extérieur

Un automate est un organe de commande, il fournit au processus commandé des ordres : ouvrir une porte (digicode), mettre en marche un moteur (ascenseur), incrémenter un pointeur (FIFO). La méthode la plus directe est d'attacher à chaque état les actions qui lui correspondent, de façon systématique, on obtient une machine de MOORE. Dans les exemples précédents les valeurs des sorties étaient systématiquement notées dans les symboles des états, c'est une méthode qui a l'avantage d'être simple et claire, mais qui peut devenir lourde. Dans un automate câblé (circuits logiques) cette approche consiste à créer une fonction combinatoire de calcul des sorties en

fonction de l'état de l'automate. Dans un automate programmé elle consiste à recalculer systématiquement toutes les sorties après chaque transition.

Une autre approche consiste à mémoriser les sorties : les actions de l'automate consistent alors à préciser uniquement les modifications des sorties quand c'est nécessaire. Cette solution est intéressante pour des sorties qui conservent la même valeur pour plusieurs états de l'automate (revoir le digicode ou les deux états d'arrêt de la dernière version de l'ascenseur).

Rien n'interdit non plus de calculer les sorties en fonction de l'état de l'automate et des entrées, cela reviendrait, dans l'exemple de l'ascenseur, à mettre en marche le moteur dès que le bouton d'appel est enfoncé, sans attendre que l'automate ait changé d'état. Les sorties sont alors calculées de la même façon que les transitions : c'est une machine de MEALY.

Résumons les questions à se poser pour le calcul des sorties :


1. Sorties mémorisées ou non ?
2. Machine de MOORE (sorties = f(etat)) ou de MEALY (sorties = f(etat, entrées)) ?

## 2.6 Quelques règles de grammaire

Les principales règles d'écriture d'un diagramme de transitions peuvent se résumer par deux remarques de bon sens :

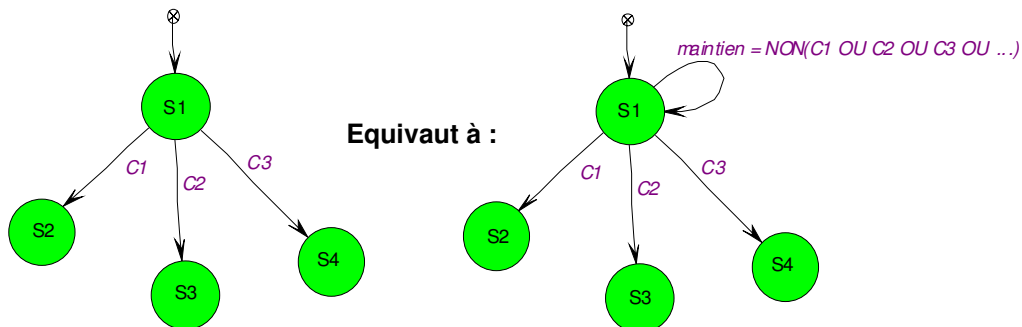
1. L'automate est **toujours dans l'un** des états représenté,
2. Il n'est **jamais dans plus d'un** de ces états à la fois.

Traduites sur les diagrammes de transition :



La condition de maintien dans un état est le complément de la réunion de toutes les conditions de sortie (règle 1). Cette condition de maintien étant connue dès que les transitions le sont, elle n'est généralement pas écrite, il y a une mémorisation implicite de l'état.

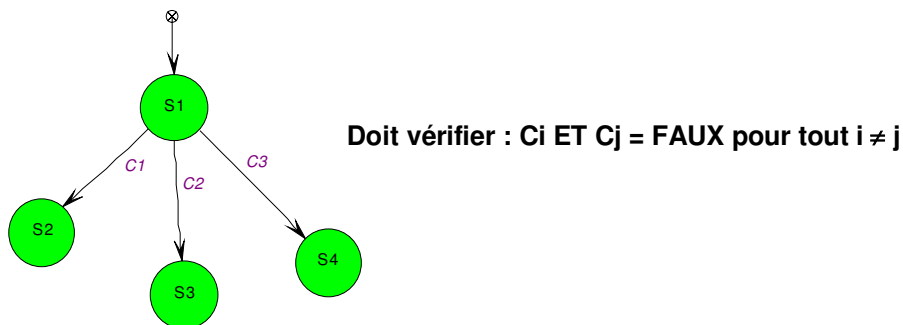Les conditions de sortie d'un état doivent être mutuellement exclusives :



Attention, les outils automatiques de traitement des diagrammes de transitions ne contrôlent pas toujours que cette dernière condition est vérifiée, dans ce cas ils génèrent une priorité implicite qui dépend de l'ordre dans lequel on a créé le diagramme, ce qui est particulièrement pervers.

Si une transition n'est assortie d'aucune condition, elle est effectuée dès que l'état de départ est « achevé ». Dans un automate logiciel cela veut dire dès que les appels aux fonctions correspondant à l'état considéré sont terminés, dans un automate câblé synchrone au front d'horloge suivant, dans un automate câblé asynchrone c'est une situation absurde.

### 3 Des automates logiciels

Dans une première approche nous nous limiterons à des programmes séquentiels simples qui réalisent des automates par un algorithme de boucle sans fin ou par une fonction appelée par un programme principal. Pour les « gourous » cela veut dire que nous ne parlerons pas, dans cette partie, de ce que l'on appelle en informatique les interruptions : événements extérieurs capables de déclencher l'exécution d'une fonction qui n'est « appelée » par aucun programme.

Un automate sera donc constitué d'un moteur (la boucle sans fin, par exemple) qui est chargée de matérialiser le parcours du diagramme de transitions. Ce moteur suit un algorithme immuable qui peut être résumé par quelque chose du genre (dans le cas d'une boucle) :

```
Initialiser l'automate
Pour toujours
  Lire les entrées
  Calculer l'état futur
  Mettre à jour l'état
  Calculer les sorties en fonction de l'état
  Si temporisation attendre fin de tempo
```

Noter que cet algorithme **n'est pas** la traduction du diagramme de transitions de l'automate en une sorte d'ordinogramme.

#### 3.1 Etats et variables

L'état du système est mémorisé dans une variable qui doit conserver de façon permanente sa valeur.

A titre d'exemple donnons le squelette de ce qui pourrait être le point de départ de la réalisation d'une calculatrice.


On souhaite réaliser une calculatrice simple, disposant des quatre opérations de base agissant sur des nombres « à virgule », c'est à dire sans les exposants. Un tel objet doit évidemment traiter correctement les priorités entre opérateurs :

```
2 + 3 * 4 => 14
2 * 3 + 4 => 10 etc.
```


Notre machine hypothétique dispose d'une entrée qui lit un caractère au clavier. Lecture « au vol », c'est à dire que le caractère est envoyé sans attendre la frappe d'un caractère spécial du style retour chariot ou équivalent. Pour CVI, par exemple, cette fonction s'appelle `getkey()`, si vous préférez Borland vous utiliserez `getch()` (version sans écho, notre programme complet gère l'écho à l'écran).

*Analyse de quelques problèmes à traiter :*


Un petit problème se pose immédiatement : si je tape `3.1416+2` comment faire pour reconnaître que le chiffre '6' appartient bien au nombre Pi, mais que le symbole '+' qui le suit est un opérateur d'addition. Nous n'allons évidemment pas demander à l'utilisateur de taper un espace, ou n'importe quoi d'autre, il a le droit d'être bête. Nous nous chargerons de l'opération. Pour trouver la fin du nombre il a bien fallu lire le caractère '+', mais pour traiter la suite il faut le redéposer sur le clavier ! Les bibliothèques C sous Unix permettent de faire cette « délecture », nous devons ici nous en charger nous même (fonction `clavier(action, valeur)`).

 

Autre point amusant : comment reconnaître qu'un nombre est bien construit ? En fait il suffit de le décrire : « un nombre commence par un chiffre ou un point (décimal). Suivent des chiffres ou, si le premier caractère était un chiffre, des chiffres suivis d'un point suivi de chiffres. Le premier caractère qui viole cette règle indique la fin du nombre. ». Cette phrase suffit pour écrire un automate qui décrit la grammaire d'un nombre (fonction lire\_val(adresse\_valeur)).

 

Pour traiter la grammaire d'une expression c'est un peu plus compliqué. La priorité des opérateurs impose de mettre des opérations en attente pour traiter d'abord des opérations plus prioritaires. Une façon (il y en a des dizaines, dont trois ou quatre propres) de traiter le problème est de créer une pile d'opérations en attente. C'est ce que font certains fabricants de calculettes pédantes qui imposent à l'utilisateur de penser « postfixé ». Nous ne suivons évidemment pas cet exemple, nous gérons la pile d'opérations en attente nous même.

 

Le programme (non certifié) est fourni ci-dessous.

```
// calc_4op.c
// calculette quatre opérations, automate et pile
#include <ansi_c.h>

#define MAX_OPE 3
```

```

#define MAX_VAL 4

int lire_val(double *) ;
int lire_op(ope *) ;
void calcule(double *, char) ;

typedef enum {push_val,read_op,push_op,pop_op} cal_type ; // les états
cal_type calc = push_val ; // le registre d'état lui-même

// pile opérateur priorite min en fond de pile
typedef struct {char op; char pri;} ope ;
ope pile_ope[MAX_OPE] = {0} ;
ope *top_ope = pile_ope ;

double pile_val[MAX_VAL] ; // la pile opérandes
double *top_val = pile_val - 1 ; // fond de pile vide

void main(void)
{
    ope code ; // l'opérateur courant lu au clavier
    int bidon ; // nécessaire à la syntaxe de la fonction clavier
    while(1)
    {
        switch(calc)
        {
            case push_val : if(lire_val(++top_val)) calc = read_op ;
                            // valeur correcte
                            else // erreur
                            {
                                top_val-- ; // erreur : on annule l'entree
                                clavier(prendre,&bidon) ;
                            }
                            break ;
            case read_op : if(lire_op(&code) != -1) // operateur legal
                            if(code.pri > top_ope->pri) calc = push_op ;
                            else calc = pop_op ;
                            break ;
            case push_op : *++top_ope = code ;
                            putchar('\n') ;
                            putchar(code.op) ;
                            calc = push_val ;
                            break ;
            case pop_op : if(code.pri > top_ope->pri)
                            if(code.op == '=') // fond de pile , operateur '='
                            {
                                top_ope = pile_ope ;
                                top_val = pile_val ;
                                calc = push_val ;
                            }
                            else calc = push_op ; // on empile
            else
            {
                calcule(top_val--, (top_ope--)->op) ;
                printf("\n=%lf",*top_val) ;
            }
        }
    }
}

```

```

                break ;
            }
        }
    }

// traitement des opérateurs :
int lire_op(ope *ad_code)
{
    int code ;
    clavier(prendre,&code) ;
    ad_code->op = code ;
    switch(code)
    {
        case '-' :
        case '+' : ad_code->pri = 2 ;
                    return 1 ;
        case '/' :
        case '*' : ad_code->pri = 3 ;
                    return 1 ;
        case '=' : ad_code->pri = 1 ;
                    return 1 ;
        case 'q' : exit(0) ;
        default  : return -1 ; // caractère inattendu
    }
}

// Opérations arithmétiques effectuées sur le sommet de la pile :
void calcule(double *pile, char op_code)
{
    switch(op_code)
    {
        case '+' : *(pile - 1) = *pile + *(pile - 1) ;
                    break ;
        case '-' : *(pile - 1) = *(pile - 1) - *pile ;
                    break ;
        case '*' : *(pile - 1) = *pile * *(pile - 1) ;
                    break ;
        case '/' : if(*pile) *(pile - 1) = *(pile -1) / *pile ;
                    else printf("\ndivision par zero\n") ;
                    break ;
    }
}

```

Comme la calculette elle-même, les fonctions de gestion du tampon clavier et de reconnaissance d'un nombre font appel à des automates :

```

// clavier.h
#include <utility.h>
#include <ansi_c.h>

int lire_val(double *) ;
typedef enum {poser,prendre} gestion_buf ;
typedef enum {plein,vide} etat ;
void clavier(gestion_buf, int *val) ;

// clavier.c

```

```

#include "clavier.h"

// Gestion de la lecture clavier avec un tampon d'un caractère
void clavier(gestion_buf action, int *val)
{
    static etat etat_tampon = vide ;
    static int tampon ;
    switch(etat_tampon)
    {
        case vide : if(action == prendre)
            {
                *val = GetKey() ;
                putchar((char)*val) ; // pour avoir l'echo local
            }
            else
            {
                tampon = *val ;
                etat_tampon = plein ;
            }
            break ;
        case plein :if(action == prendre)
            {
                *val = tampon ;
                etat_tampon = vide ;
            }
            break ;
    }
}

// reconnaissance d'un nombre
int lire_val(double *ad)
{
    double valeur ;
    static char buf[128] ;
    int caract,i ;
    typedef enum {debut,fract,ent} gestion_nbre ;
    gestion_nbre etat ;
    etat = debut ;
    i = 0 ;
    while(i < 127)
    {
        clavier(prendre,&caract) ; // accepter un caractère
        if(caract == 'q') exit(0) ; // on peut meme terminer le programme
        switch(etat)
        {
            case debut :if(isdigit((char)caract ))
                // un nombre peut débuter par un chiffre...
                {
                    buf[i++] = caract ;
                    putchar(caract) ;
                    etat = ent ; // on continue sur une partie entière
                }
            else if(caract == '.') //...ou par un point décimal
                {
                    buf[i++] = caract ;
                }
        }
    }
}

```



```

        putchar(caract) ;
        etat = fract ;
        // on continue sur une partie fractionnaire
    }
    break ; // on ignore les autres caractères
// partie fractionnaire : des chiffres
case fract :if(isdigit((char)caract ))
    {
        buf[i++] = caract ;
        putchar(caract) ;
    }
else // fin de la partie fractionnaire
    {
        buf[i] = 0 ; // on termine la chaine
        i = 127 ; // on force une sortie de boucle
        clavier(poser,&caract) ;
        // on repose le caractère ignoré
    }
    break ;
// partie entière : des chiffres ...
case ent : if(isdigit((char)caract ))
    {
        buf[i++] = caract ;
        putchar(caract) ;
    }
else if(caract == '.') //...ou par un point décimal
    {
        buf[i++] = caract ;
        putchar(caract) ;
        etat = fract ;
        // on continue sur une partie fractionnaire
    }
else // fin d'un nombre entier
    {
        buf[i] = 0 ; // on termine la chaine
        i = 127 ; // on force une sortie de boucle
        clavier(poser,&caract) ;
        // on repose le caractère ignoré
    }
    break ;
    }
}
return sscanf(buf,"%lf",ad) ; // la paresse perdra l'auteur
}

```

La variable `etat_tampon` de la fonction `clavier()` doit conserver la mémoire de l'état du tampon (et de son contenu) entre deux appels successifs, elle doit donc être statique. Les appels à la fonction `clavier()` proviennent, en pratique, de fonctions différentes d'un programme. Par exemple : `3.14+...` doit être interprété comme le nombre 3.14 suivi d'une addition. Le caractère '+' indique à la fonction de lecture d'un nombre que ce nombre est terminé. Ce même caractère doit pouvoir être relu par une autre fonction qui interprète sa signification en terme d'opérateur.

### 3.2 Transitions et fonctions

Il est parfois intéressant de déplacer hors du code de l'automate le calcul de l'état futur en faisant appel à une fonction de transitions. Le programme prend alors une forme très régulière, dans chaque état contient quelque chose du genre :

```
etat = fonc_transit(etat) ;
```

Si la fonction de transitions utilise une table de transitions (voir automates matériels), elle peut servir à créer une famille d'automates similaires qui ne diffèrent que par le contenu de la table.

## 4 Des automates matériels

Les automates finis ou machines à nombre fini d'états (*Finite state machines*), en abrégé machines d'états, ou, encore, séquenceurs câblés<sup>1</sup>, sont largement utilisées dans les fonctions logiques de contrôle, qui forment le cœur de nombreux systèmes numériques : arbitres de bus, circuits d'interfaces des systèmes à base de microprocesseurs, circuits de gestion des protocoles de transmission, systèmes de cryptages etc. Plus prosaïquement, la quasi totalité des fonctions séquentielles standard, compteurs, par exemple, peuvent être analysées, ou synthétisées, en adoptant le point de vue « automates ».

Une machine d'états est un système dynamique (i.e. évolutif) qui peut se trouver, à chaque instant, dans une position parmi un nombre fini de positions possibles. Elle parcourt des cycles, en changeant éventuellement d'état lors des transitions actives de l'horloge, dans un ordre qui dépend des entrées externes, de façon à fixer sur ses sorties des séquences déterminées par l'application à contrôler.

Un programmeur de machine à laver en est l'illustration typique : suite à la mise en marche, le programmeur contrôle que la porte est fermée, si oui il commande l'ouverture de la vanne d'arrivée de l'eau, quand la machine est pleine etc.

L'architecture générale d'une machine d'états simple est celle de la figure 4-1 :

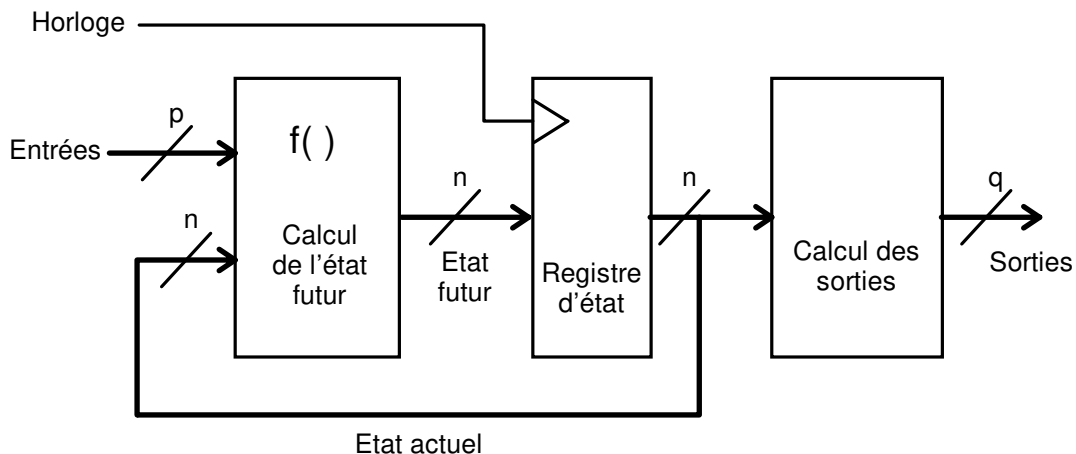


Figure 4-1

<sup>1</sup>Les différences de terminologie correspondent à des différences de point de vue : l'électronicien s'intéresse à la réalisation de la machine, donc à son fonctionnement interne. Il concentre son attention sur le fonctionnement d'un registre qui peut passer d'un état interne à un autre, en fonction de commandes qui lui sont fournies. L'automaticien et l'informaticien s'intéressent, de prime abord, au fonctionnement externe du même objet : ils en attendent des actions (automates) en sortie correspondant à une séquence (séquenceurs) fixée par l'application à laquelle la machine est destinée. Peu important, à ce niveau et jusqu'à un certain point, les détails de réalisation interne du séquenceur.

Ce synoptique général va nous servir, éventuellement légèrement modifié, de support dans les explications qui suivent.

## 4.1 Horloge, registre d'état et transitions

Le registre d'état, piloté par son horloge, constitue le coeur d'une machine d'états, les autres blocs fonctionnels, bien que généralement nettement plus complexes, sont « à son service ».

### 4.1.1 Le registre d'état

Le registre d'état est constitué de  $n$  bascules synchrones, nous admettrons dans ce qui suit, sauf précision contraire, que ce sont des bascules D, ce qui n'impose aucune restriction de principe, puisque nous savons passer d'un type de bascule à un autre.

#### 4.1.1.1 Etat présent et état futur.

Le contenu du registre d'état représente l'état de la machine, il s'agit d'un nombre codé en binaire sur  $n$  bits, dans un code dont nous aurons à reparler.

L'entrée du registre d'état constitue l'état futur, celui qui sera chargé lors de la prochaine transition active de l'horloge. Le registre d'état constitue la mémoire de la machine, l'élément qui matérialise l'histoire de son évolution.

L'importance de ce registre est telle que beaucoup de circuits programmables offrent la possibilité de le charger, à des fins de tests, avec une valeur arbitraire, indépendante du fonctionnement normal de la machine. Toute procédure de test devra s'appuyer sur la connaissance du contenu de ce registre<sup>2</sup>, par une mesure réelle, ou en simulation.

#### 4.1.1.2 Taille du registre et nombre d'états

La taille du registre d'état fixe évidemment le nombre d'états accessibles à la machine. Si  $n$  est le nombre de bascules et  $N$  le nombre d'états accessibles, ces deux nombres sont reliés par la relation :

$$N = 2^n$$

Cette relation, qui ne présente guère de difficulté, est pourtant trop souvent oubliée des concepteurs débutants :

- En synthèse le nombre d'états nécessaires est issu du cahier des charges de la réalisation, on en déduit aisément une taille minimum du registre.
- Quand tous les états disponibles ne sont pas utilisés, l'oubli des états inutilisés peut conduire à de cruelles déconvenues si on oublie de prévoir leur évolution.

### 4.1.2 Le rôle de l'horloge

Le rôle de l'horloge, dans une réalisation synchrone, est de supprimer toute possibilité d'aléas dans l'évolution de l'état. Idéalement, entre deux transitions actives de l'horloge le système est figé, en position mémoire, son état ne peut pas changer. Dans la réalité, le temps de latence qui sépare deux fronts consécutifs du signal de l'horloge est mis à profit pour permettre aux circuits combinatoires d'effectuer leurs calculs, sans que les temps de retards, toujours non nuls, ne risquent de provoquer d'ambiguïté dans le résultat.

---

<sup>2</sup>Ce point peut être moins trivial qu'il n'y paraît, les sorties des bascules ne sont pas toujours disponibles en sortie d'un circuit, on parle alors de bascules enterrées. Dans de tels cas les circuits complexes offrent de plus en plus souvent la possibilité de « ressortir », par une procédure particulière, les contenus de ces bascules (c'est l'une des fonctions possibles des automates de test dits « *boundary scan* » qui sont intégrés dans certains circuits).

Ce qui a été dit à propos des bascules élémentaires se généralise : chaque transition d'horloge est suivie d'une période de grand trouble dans la valeur de l'état futur, le concepteur doit s'assurer que cette valeur est stable quand survient la transition d'horloge suivante (figure 4-2) :

 


Figure 4-2

#### 4.1.2.1 Le temps devient une variable discrète

Sauf pour le calcul des limites de fonctionnement du système, le temps devient une variable discrète, un nombre entier qui indique simplement combien de périodes d'horloges se sont écoulées depuis l'instant pris comme origine.

Une machine d'états est complètement décrite par une équation de récurrence, qui permet de connaître le contenu du registre d'état à l'instant  $t$ ,  $t$  entier, en fonction de ses valeurs précédentes et de celles des entrées.

#### 4.1.2.2 Les entrées et l'état actuel déterminent l'état futur

Dans une architecture comme celle de la figure 4-1, l'équation de récurrence évoquée précédemment est du premier ordre (la portée temporelle de la mémoire est égale à une période d'horloge) :

$$\text{Etat\_actuel}(t) = \text{Etat\_futur}(t - 1)$$

Or la fonction logique combinatoire,  $f()$ , qui calcule l'état futur, fournit une valeur qui dépend de l'état présent et des entrées, d'où la relation générale qui décrit l'évolution d'une machine d'états :

$$\text{Etat\_actuel}(t) = f(\text{Etat\_actuel}(t - 1), \text{Entrées}(t - 1))$$

Cette équation est la généralisation de celles qui ont été introduites à propos des bascules élémentaires.

Il est important de noter que, si l'équation qui régit l'évolution du registre d'état, pris dans son ensemble, est du premier ordre, ce n'est pas vrai pour l'équation d'évolution d'une bascule qui est,

elle, plus complexe. Toutes les bascules du registre d'état sont, en général, couplées. L'ordre de l'équation d'évolution d'une bascule peut atteindre n, où n est la taille du registre d'état<sup>3</sup>.

#### 4.1.2.3 Exemple : un diviseur de fréquence par 3 ou 4

Pour illustrer ce qui précède, considérons le schéma de la figure 4-3 :

 


Figure 4-3

L'état du système est (Q1,Q0), ensemble constitué des états individuels des deux bascules. On admet que l'entrée extérieure div est synchrone de l'horloge. A chaque front montant du signal d'horloge hor, le système évolue suivant le système d'équations :

$$Q1(t) = Q0(t - 1) * (\overline{Q1(t - 1)} + \text{div}(t - 1))$$

$$Q0(t) = \overline{Q1(t - 1)}$$

On peut remarquer, en passant, que l'équation de chaque bascule est effectivement du deuxième ordre, par exemple pour Q1 :

$$Q1(t) = \overline{Q1(t - 2)} * (\overline{Q1(t - 1)} + \text{div}(t - 1))$$

 


Figure 4-4

Sur le chronogramme de la figure 4-4, construit à partir des équations précédentes, on voit que :

<sup>3</sup>On peut rapprocher ce point des méthodes d'analyse des circuits analogiques : la présentation « variables d'état » conduit à une équation différentielle du premier ordre, qui porte sur un vecteur de dimension n, la présentation traditionnelle considère chaque grandeur électrique comme obéissant individuellement à une équation différentielle dont l'ordre peut atteindre n. Le passage d'un mode de représentation à l'autre n'est simple que dans le cas des équations linéaires. Les équations des systèmes numériques sont généralement non linéaires, avec une exception notable : les générateurs de séquences pseudo aléatoires qui utilisent un registre à décalage rebouclé par des sommes modulo 2.

- si  $div = '0'$  les sorties Q1 et Q0 sont des signaux périodiques, de fréquence égale au tiers de la fréquence d'horloge,
- si  $div = '1'$  la fréquence des signaux Q1 et Q0 est égale au quart de la fréquence d'horloge.

Si les chronogrammes permettent d'illustrer un fonctionnement, ils ne constituent pas une méthode efficace d'analyse, et, encore moins, de synthèse. Dans l'étude de machines d'états simples, les diagrammes de transitions constituent une approche plus compacte, donc plus puissante, tout en fournissant exactement le même niveau de détails.

#### 4.1.3 Les diagrammes de transitions (retour)

Dans un diagramme de transitions, on associe à *chaque* valeur possible du registre d'état, une case. Comme pour les bascules élémentaires, une transition est effectuée si trois conditions sont réunies :

1. Le système est dans l'état « source » de la transition considérée,
2. une éventuelle condition de réalisation sur les entrées doit être vraie,
3. un front actif d'horloge survient.

Si aucune transition n'est active, le système reste dans son état initial. S'il n'y a pas d'ambiguïté le signal d'horloge est généralement omis (horloge unique), mais il conditionne toutes les transitions.

Reprenant l'exemple précédent, nous représentons, figure 4-5, le diagramme de transitions du diviseur par trois ou quatre. Le registre d'état contient deux bascules, soit quatre états accessibles. Pour chaque état initial, les équations du diviseur fournissent l'état d'arrivée.

Dans cet exemple, quel que soit l'état de départ, et quelle que soit la valeur de l'entrée  $div$ , il y a toujours une transition active ; le système change donc d'état à chaque front montant du signal d'horloge.

Quand le diviseur est dans l'état 3 le chemin parcouru dépend de la valeur de l'entrée  $div$ . Si  $div = '0'$  un cycle complet contient trois états, d'où la division de fréquence par trois, si  $div = '1'$ , un cycle complet comporte quatre états, d'où la division de fréquence par quatre<sup>4</sup>.

 


Figure 4-5

Dans l'exemple précédent, nous sommes partis des équations d'un système pour aboutir au diagramme de transitions qui en décrit le fonctionnement. Il s'agit là d'un travail d'analyse. Le concepteur se trouve généralement confronté au problème inverse : du cahier des charges il déduit

<sup>4</sup>Cet exemple est une version simple de ce que l'on appelle les diviseurs par  $N/(N+1)$ . Ces circuits sont utilisés dans les synthétiseurs de fréquences, à boucle à verrouillage de phase, avec des valeurs plus grandes de  $N$  (255, par exemple).

un diagramme de transitions, et de ce diagramme il souhaite tirer les équations de commandes des bascules du registre d'état, ou une description en VHDL<sup>5</sup>.

#### 4.1.3.1 Du diagramme aux équations

Rajoutons à l'exemple précédent une commande supplémentaire, *en*, telle que :

- si *en* = '0', la machine ne quitte pas l'état 1, quand elle y arrive,
- si *en* = '1', la machine fonctionne comme précédemment.

Le diagramme de transitions devient (figure 4-6) :

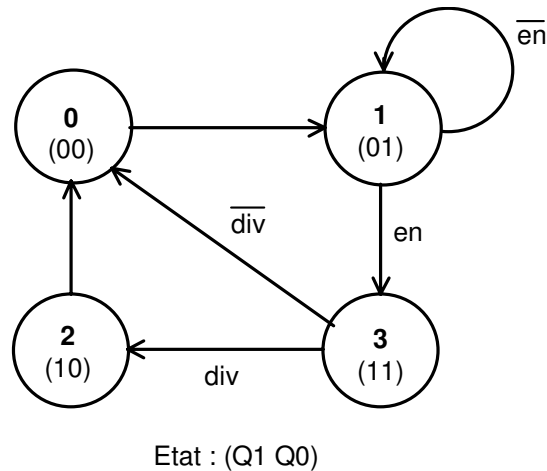


Figure 4-6

Quand le nombre de bascules du registre d'état et le codage des états sont connus, le passage du diagramme de transitions aux équations de commandes des bascules est immédiat. Les détails des calculs dépendent du type de bascules utilisées pour réaliser le registre d'état.

*Avec des bascules D :*

Il suffit de recenser, pour chaque bascule, toutes les transitions, *et les maintiens*, qui conduisent à la mise à '1' de la bascule. Dans notre exemple il y a deux bascules :

- Q1 est à '1' dans les états 2 et 3, obtenus par les transitions 1 → 3 et 3 → 2.
- Q0 est à '1' dans les états 1 et 3, obtenus par les transitions 0 → 1, 1 → 1 (maintien) et 1 → 3.

D'où, en notant les états de façon symbolique par leur numéro souligné, et en simplifiant, éventuellement les expressions obtenues :

$$D1 = \underline{1} * en + \underline{3} * div = \overline{Q1} * Q0 * en + Q1 * Q0 * div$$

$$D0 = \underline{0} + \underline{1} * \overline{en} + \underline{1} * en = \underline{0} + \underline{1} = \overline{Q1}$$

*Avec des bascules T :*

Il suffit de recenser, pour chaque bascule, toutes les transitions qui conduisent à un changement d'état de la bascule. Dans notre exemple il y a deux bascules :

- Q1 change dans les transitions 1 → 3, 3 → 0 et 2 → 0.

<sup>5</sup>Il existe des logiciels de traduction des diagrammes de transitions en code source, dans un langage. Le plus souvent le programme obtenu s'apparente plus à une description du type « flot de données », avec des bascules décrites au niveau structurel, qu'à une réelle description de haut niveau, dans un langage comportemental.

- Q0 change dans les transitions  $0 \rightarrow 1$ ,  $3 \rightarrow 0$  et  $3 \rightarrow 2$ .

D'où, en notant les états de façon symbolique par leur numéro souligné et en simplifiant, éventuellement les expressions obtenues :

$$T1 = \underline{1} * \text{en} + \underline{3} * \overline{\text{div}} + \underline{2} = \overline{Q1} * Q0 * \text{en} + Q1 * \overline{\text{div}} + Q1 * \overline{Q0}$$

$$T0 = \underline{0} + \underline{3} * \overline{\text{div}} + \underline{3} * \text{div} = \underline{0} + \underline{3} = \overline{Q1} \oplus \overline{Q0}$$

La comparaison entre les deux solutions, bascules D ou bascules T, montre que dans l'exemple considéré, la première solution conduit à des équations plus simples (ce n'est pas toujours le cas). Certains circuits programmables offrent à l'utilisateur la possibilité de choisir le type de bascules, ce qui permet d'adopter la solution la plus simple<sup>6</sup>.

#### 4.1.3.2 Table de transitions

Pour passer d'un diagramme de transitions aux équations de commandes des bascules, le concepteur débutant peut toujours recourir à une table de vérité qui récapitule toutes les transitions possibles.

Si cette méthode est systématique, elle présente évidemment l'inconvénient d'être fort lourde. Le nombre de variables d'entrées de la table devient vite, même pour des problèmes simples, très élevé.

Le tableau qui suit correspond à la dernière version de notre diviseur par trois ou quatre. Quand, pour une transition, la valeur d'une commande est indifférente, elle apparaît par la valeur 'x'.

Etat initial		Entrées		Etat final	
Q1	Q0	en	div	D1	D0
0	0	x	x	0	1
0	1	0	x	0	1
0	1	1	x	1	1
1	1	x	0	0	0
1	1	x	1	1	0
1	0	x	x	0	0

Table de transitions du diviseur par 3/4.

Cette table n'apporte rien de plus que le diagramme de transitions, son utilité est d'autant plus discutable que l'on effectue rarement les calculs à la main, et nous verrons qu'il est très simple de passer directement d'un diagramme de transitions au programme VHDL correspondant.

#### 4.1.3.3 L'état futur est unique

Nous avons vu que pour représenter, de façon non ambiguë le fonctionnement d'un système, un diagramme de transitions doit respecter certaines règles qui concernent les états, d'une part, et les transitions, d'autre part. Leur non respect constitue une erreur :

- Un état, représenté par un code unique, ne peut apparaître qu'une seule fois dans un diagramme. Cette règle, somme toute fort naturelle, n'est généralement pas source d'erreurs, ou, au pire, provoque par son non respect, des erreurs faciles à identifier et à corriger.
- L'automate est forcément « quelque part ». Cela impose que la condition de maintien dans un état soit le complément logique de la réunion de toutes les conditions de sortie de l'état. Cette règle est générée automatiquement par les logiciels – seules les transitions doivent être

<sup>6</sup>Soyons clairs, c'est en général l'optimiseur du compilateur qui fait ce choix, mais l'utilisateur a un droit de regard, et d'action, sur ce que fait le logiciel.



spécifiées, les compilateurs en déduisent la condition de maintien – mais peut être une source d’erreurs dans une synthèse manuelle.

- L’automate ne peut pas être à deux endroits différents à la fois. Les transitions qui partent d’un état, pour arriver à des états *différents*, doivent être assorties de *conditions mutuellement exclusives*.

Ces deux derniers points méritent des éclaircissements ; leur non respect, qui ne saute pas toujours aux yeux, est l’une des principales sources d’erreur dans les diagrammes de transitions. Précisons cela en modifiant quelque peu le diviseur étudié précédemment.

On souhaite remplacer, dans le diviseur par 3/4, les commandes *en* et *div* par deux commandes, *div3* et *div4*, actives à '1', qui fournissent globalement les mêmes fonctionnalités, mais avec une répartition des rôles un peu différente :

- *div3* commande le fonctionnement en diviseur par 3,
- *div4* commande le fonctionnement en diviseur par 4.
- Si les deux commandes sont inactives, l’automate s’arrête dans l’état 1.

Deux versions du diagramme de transitions de la nouvelle variante du diviseur sont représentées figure 4-7.

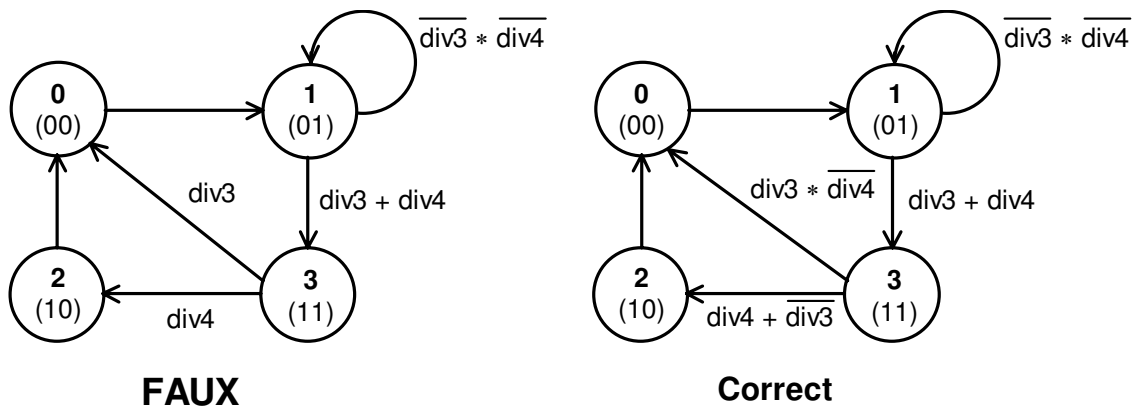


Figure 4-7

Sur les deux versions on a indiqué que le maintien dans l’état 1 est bien obtenu par complémentation de la condition de cet état, ce qui est correct.

La première version, marquée comme fausse sur la figure, contient deux erreurs qui concernent l’évolution à partir de l’état 3 :

1. Une erreur de *syntaxe*, si *div3* et *div4* sont tous les deux actifs, le diagramme indique deux destinations différentes, ce qui est absurde.
2. Une erreur de *sens*, par rapport au cahier des charges, si *div3* et *div4* sont tous les deux inactifs, le diagramme indique un maintien dans l’état 3, par absence de transition.

La deuxième version présente une solution correcte au problème, l’erreur de syntaxe a disparu, et on a établi une priorité de la division par quatre. Si les deux commandes sont actives la machine prend le chemin de la division par quatre ; elle réagit de même si les deux commandes deviennent inactives alors que l’état 3 est actif, elle évolue vers l’état 1, pour s’y arrêter, en passant par les états 2 et 0.

Ce genre d'erreurs est vite arrivé. Lors de la traduction en VHDL d'un diagramme de transitions les erreurs de syntaxe disparaissent le plus souvent, grâce aux priorités qu'introduisent les algorithmes séquentiels :

- les instructions « if ... elsif ... else ... end if » décomposent un choix multiple en alternatives binaires, d'où les conflits de destinations ont disparu ;
- les instructions « case ... when ... end case » doivent obligatoirement traiter toutes les alternatives.

Mais la disparition des erreurs de syntaxe peut, malheureusement, s'accompagner d'une modification du sens qu'avait prévu un concepteur insuffisamment rigoureux.

#### 4.1.3.4 Attention aux états pièges !

Un état piège est un état dans lequel la machine peut entrer, mais dont elle ne sort jamais, comme un piège à anguilles. Cela peut être volontaire, aboutissement d'une séquence d'initialisation qui suit la mise sous tension d'un système, par exemple ; mais c'est rare. De plus dans ce genre de situation, l'état piège est explicite, il est donc visible. Plus dangereux sont les pièges cachés, qui ne figurent pas sur le diagramme de transitions.

Prenons un exemple.

On souhaite réaliser, au moyen de deux bascules, deux signaux rigoureusement synchrones, issus de deux diviseurs de fréquence par deux couplés, tels que les sorties des bascules soient toujours complémentaires.

La première version du diagramme de transitions de la figure 4-8 semble convenir, a tort.

 


Figure 4-8

Placé dans un circuit programmable de type 16V8, l'automate ainsi créé ne fonctionne pas du tout :

- Synthétisé à la main, à partir du diagramme, avec des bascules D, il reste obstinément arrêtée dans l'état 0, après être passée par l'état 3 lors de la mise sous tension, par les vertus de l'initialisation automatique dont dispose le circuit. Par omission des termes correspondants dans les équations de commande, tous les états oubliés, dans une synthèse qui emploie des bascules D, sont raccordés à l'état 0. Or celui-ci, toujours par omission, est un piège dans notre exemple.
- Synthétisé par un compilateur, qui génère par défaut les équations de maintien, le système reste obstinément figé dans l'état 3, autre piège.

La deuxième version fonctionne correctement, et a, de plus, la vertu d'être décrite par des équations plus simples, que l'on aurait d'ailleurs pu trouver directement par un simple raisonnement qualitatif<sup>7</sup>.

Le problème des pièges cachés a conduit à l'introduction, dans les langages de description, de sortes de « méta états », qui regroupent tous les non-dits, pour pouvoir préciser ce qui doit leur arriver (`else` d'un `if`, `others` d'un `case`, en VHDL). Mais, comme l'exemple précédent le montre, le raccordement de tous les états inutilisés dans un même état du diagramme, ne conduit pas toujours à la solution la plus simple.

#### 4.1.4 Une approche algorithmique : VHDL

VHDL offre de multiples possibilités pour traduire le fonctionnement d'un automate. Seules nous intéressent ici les descriptions comportementales, dans lesquelles le cœur d'un automate est associé à un processus.

Même avec cette restriction, qui exclut les représentations structurelles, toujours possibles, le langage offre des styles de programmation variés, qui permettent de traduire simplement les situations les plus diverses.

Nous tenterons, ci-dessous, de donner certaines indications générales, qui peuvent servir de guide pour les cas les plus courants. En conformité avec ce qui a été dit au début de ce chapitre, nous ne nous occuperons que de fonctions synchrones, dont le synoptique général correspond à celui de la figure 4-1.

##### 4.1.4.1 Le registre d'état

A tout seigneur tout honneur, nous commencerons par le registre d'état.

Il est matérialisé, dans un programme source en VHDL, par deux éléments indissociables :

1. un signal interne, souvent de type vecteur d'éléments binaires, énuméré ou `integer`, déclaré de façon à être codé sur  $n$  chiffres binaires,
2. un processus, activé par le seul signal d'horloge, qui est l'*unique* endroit où le signal d'état subit une affectation.

Le choix du type employé pour le signal d'état dépend de la nature des opérations les plus fréquemment rencontrées dans le diagramme de transitions, du lien entre le registre d'état et les sorties, nous reviendrons sur ce point important, et ... du goût du concepteur. Même s'il semble plus naturel d'adopter, par exemple, un type entier pour une machine dont le fonctionnement se modélise bien par des opérations arithmétiques, il est bon de se souvenir que les opérateurs peuvent être surchargés, pour agir sur des vecteurs de bits. Les paquets fournis avec un compilateur contiennent déjà la plupart de ces surcharges utiles.

Faut-il créer un processus à part pour la fonction combinatoire  $f()$ , qui calcule, dans le synoptique de la figure 4-1, l'état futur ? Rien n'est moins sûr.

La séparation du registre d'état et de sa commande conduit à un premier processus, qui est trivial, pour le registre d'état, et à un second processus, qui l'est beaucoup moins, pour la commande. Notons, en particulier, que des combinaisons des entrées dont on ne précise pas l'effet sur la

---

<sup>7</sup>Nous ne pouvons que conseiller au lecteur de faire, à titre d'exercice, la synthèse des exemples dont nous ne donnons pas les équations.

machine génèrent, par défaut, des maintiens<sup>8</sup> dans la version mono processus, et des mémorisations asynchrones des commandes dans la version à deux processus séparés !

Un exemple de prototype de machine d'états qui corresponde au synoptique de la figure 4-1 peut être :

```
entity proto_machine is
  generic (n , p , q : integer := 2 ) ;
  port (hor : in bit ;
        entrees : in bit_vector(0 to p - 1);
        sorties : out bit_vector(0 to q - 1) ) ;
end proto_machine ;

-- suivant le compilateur utilise :
use work.paquetage_arithmetique.all ;

architecture comporte of proto_machine is
  signal etat : bit_vector(n - 1 downto 0) ;
begin

  machine : process
    begin
      wait until hor = '1' ;
      -- ci-dessous code du diagramme de transitions.

    end process machine ;

  actions : process
    begin
      -- ci-dessous code du calcul des sorties.

    end process actions ;

end comporte ;
```

L'activation d'une transition, dans un diagramme d'états, dépend de l'état initial et des entrées extérieures. On peut, quitte à caricaturer un peu une réalité toujours plus nuancée, situer une machine d'états quelque part entre deux extrêmes :

- Certains automates traitent beaucoup de variables d'entrées, une ou peu de fois chacune. L'état de la machine sert essentiellement à tester dans un ordre cohérent, ces différentes entrées, à attendre, à chaque étape, une condition sur l'une ou l'autre d'entre elles et à déclencher une action, avant de passer à la suite du programme. La valeur particulière de l'état de la machine, à chaque étape, est essentielle pour déterminer la grandeur testée et le trajet suivant. Un exemple typique de fonctionnement de ce genre est un programmeur de lave linge.
- D'autres automates répondent à des commandes globales, qui provoquent des parcours, dans l'espace des états accessibles, qui peuvent être décrits indépendamment des valeurs, à chaque instant, des états. L'exemple typique d'une telle machine est un compteur. Les commandes de comptage, de chargement parallèle, de remise à zéro, entraînent une évolution qui obéit à un algorithme général, dans lequel la valeur particulière de l'état actuel

---

<sup>8</sup>Dans le diagramme de transition. Ces maintiens peuvent être voulus, auquel cas tout va bien, ou involontaires, auquel cas le résultat est faux, mais pas scandaleux. Des oublis dans la description d'un processus combinatoire conduisent à des maintiens asynchrones, ce qui est scandaleux.

n'intervient pas pour prévoir celle de l'état futur : soit que l'état futur ne dépende pas de l'état actuel, soit que la valeur de l'état futur puisse être calculée à partir de celle de l'état actuel, de façon systématique, par exemple par une opération mathématique.

Les deux discussions qui suivent correspondent à ces deux situations.

#### 4.1.4.2 Primauté à l'état de départ

Pour décrire un diagramme de transitions en VHDL, une méthode simple consiste à traiter toutes les valeurs possibles de l'état de la machine, et pour chaque cas, analyser les entrées pour en déduire l'état suivant. L'exemple ci-dessous est la transcription, avec cette démarche, du diviseur par trois ou quatre étudié précédemment (diagramme de la figure 4-6).

```
entity div3_4 is
  port ( hor , div , en : in bit ;
        Q1 , Q0 : out bit ) ;
end div3_4 ;

architecture comporte of div3_4 is
  signal etat : bit_vector(1 downto 0) ;
begin
  Q1 <= etat(1) ;
  Q0 <= etat(0) ;
  process
  begin
    wait until hor = '1' ;
    case etat is -- primauté a l'etat.
      when "00" => etat <= "01" ;
      when "01" => if en = '1' then
                    etat <= "11" ;
                  end if ;
      when "10" => etat <= "00" ;
      when "11" => if div = '1' then
                    etat <= "10" ;
                  else
                    etat <= "00" ;
                  end if ;
    end case ;
  end process ;
end comporte ;
```

La même fonction de principe, mais avec un nombre plus important d'états possibles, conduirait vite à une énumération d'une lourdeur prohibitive. La sélection `others` de l'instruction `when` permet, quand un traitement collectif de certains états est possible, de résoudre le problème.

Le programme qui suit correspond à un diviseur par 255/256, pour lequel on a abandonné la contrainte d'obtenir la même fréquence pour toutes les sorties, contrainte irréalisable avec un registre d'état de largeur 8 bits :

```
entity dual_modulus is
  generic (n : integer := 8) ;
  -- n est la taille du registre d'etat.
  port (hor : in bit ;
        en, div : in bit ;
        sortie : out integer range 0 to 1) ;
end dual_modulus ;
```

```

architecture comporte of dual_modulus is
signal etat : integer range 0 to 2**n - 1 ;
begin

machine : process
begin
wait until hor = '1' ;
case etat is
when 1 => -- cas particulier.
if en = '1' then
etat <= etat + 1;
end if ;
when 2**n - 2 =>
if div = '0' then
etat <= 0 ;
else
etat <= etat + 1 ;
end if ;
when others => -- cas general.
etat <= etat + 1 ;
end case ;
end process machine ;

actions : process
begin
sortie <= etat / 2**(n-1);-- bit de poids fort.
end process actions ;

end comporte ;

```

L'exemple précédent illustre la limitation du dessin explicite d'un diagramme de transitions, dans des cas un peu complexes. Certains outils de CAO fournissent à l'utilisateur la possibilité de créer des « macro états », utiles quand une partie du diagramme peut être décrite par une formule. Donnons un exemple (figure 4-9) qui correspond au diviseur par 255/256 précédent :

 


Figure 4-9

Ces extensions, qui ne sont absolument pas standardisées, à la représentation traditionnelle des diagrammes de transitions permettent de représenter de façon visuelle des fonctionnements complexes, ce n'est pas à négliger.

#### 4.1.4.3 Primauté à la commande

Les automates qui disposent de commandes globales, dont les actions peuvent être décrites indépendamment de la valeur explicite de l'état, se prêtent fort mal à une description aussi détaillée que celle fournie par un diagramme de transitions. Leur description purement algorithmique peut, pourtant, être fort simple.

L'exemple ci-dessous illustre ce fait au moyen d'un compteur modulo dix, inspiré du circuit 74162, pourvu de trois commandes `clear`, `load` et `en`, dans l'ordre de priorités décroissantes :

- `clear = '0'` provoque la mise à zéro du compteur, quel que soit son état initial ;
- `load = '0'` provoque le chargement parallèle du compteur, avec des données extérieures, quel que soit son état initial ;
- `en = '1'` autorise le comptage ;
- quand toutes les commandes sont inactives, le compteur ne change pas d'état.

```
entity decade is
  port ( hor , clear, load, en : in bit ;
         donnee : in integer range 0 to 9 ;
         sortie : out integer range 0 to 9 ) ;
end decade ;

architecture comporte of decade is
  signal etat : integer range 0 to 9 ;
begin
  machine : process
  begin
    wait until hor = '1' ;
    if clear = '0' then -- primauté aux commandes.
      etat <= 0 ;
    elsif load = '0' then
      etat <= donnee ;
    elsif en = '1' then
      case etat is -- un cas particulier.
        when 9 => etat <= 0 ;
        when others => etat <= etat + 1 ;
      end case ;
    end if ;
  end process machine ;

  sortie <= etat ;
end comporte ;
```

Il est clair qu'un diagramme de transitions complet d'un tel objet est pratiquement impossible à écrire : le chargement parallèle autorise des transitions entre toutes les paires d'états. L'approche algorithmique, par contre, ne pose aucune difficulté.

On notera également que la structure `if...elsif...else...end if` permet de traduire, de façon très lisible, la priorité qui existe entre les différentes commandes.

*Résumons nous :*

- Le processus qui décrit le fonctionnement d'une machine d'états comporte deux structures imbriquées : le traitement des commandes et le traitement de l'état de départ de chaque transition.
- Les commandes, compte tenu de leurs hiérarchies, se prêtent bien à une modélisation par des structures `if...elsif...else...end if`.
- Les états se prêtent bien à une modélisation en terme d'aiguillage, soit les structures `case...when...when others...end case`.
- Suivant le type de fonctionnement, primauté à l'état de départ ou primauté à la commande, on choisira l'ordre d'imbrication des deux structures correspondantes.

## **4.2 Des choix d'architecture décisifs**

Les logiciels de synthèse libèrent le concepteur d'avoir à se préoccuper des détails des calculs qui conduisent, face à un problème posé, d'une idée de solution aux équations de commandes des circuits, déduites d'un diagramme de transitions ou d'un algorithme. Le travail de conception qui reste à sa charge réside principalement dans les choix généraux d'architectures : découpage du système en sous ensembles de taille humaine, choix de structures et de codages pour chaque sous ensemble. Ces derniers comprennent principalement le traitement des entrées – sorties et, en liaison avec les sorties, le type de codage des états.

### **4.2.1 Calculs des sorties : machines de Mealy et de Moore**

Suivant la façon dont les sorties dépendent des états et des commandes, on distingue deux types d'automates : les machines de Moore et les machines de Mealy. Dans les premières les sorties ne dépendent que de l'état actuel de la machine, dans les secondes les sorties dépendent de l'état de la machine et des entrées.

Dans beaucoup de cas réels la séparation n'est pas aussi tranchée : certaines sorties sont traitées comme des sorties d'une machine de Moore, d'autres comme des sorties d'une machine de Mealy.

#### *4.2.1.1 Machines de Moore*

A l'image de M. Jourdain, nous avons, en réalité, fait des machines de Moore sans le savoir. Le synoptique général de la figure 4-1, dans lequel les sorties sont fonctions uniquement de la valeur du registre d'état, est la définition même d'une telle machine.

Dans ce type d'architecture, le calcul des sorties et le codage des états sont évidemment intimement liés. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point ultérieurement.

#### *4.2.1.2 Machines de Mealy*

Dans une machine de Mealy les entrées du système ont une action directe sur les sorties, nous admettrons, dans un premier temps, que les sorties sont des fonctions purement combinatoires, symbolisées par une fonction  $g()$ , des entrées et de l'état de la machine.

La structure générale d'une machine de Mealy est la suivante (figure 4-10) :



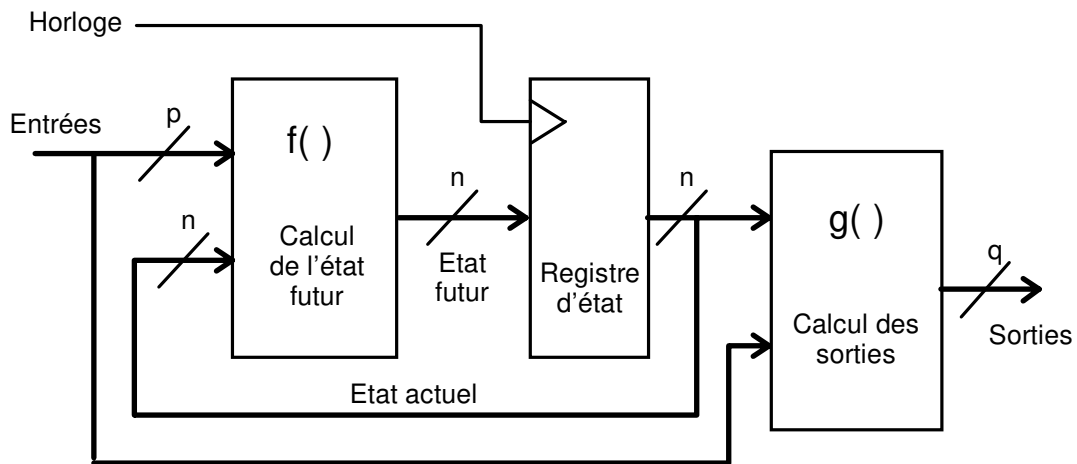


Figure 4-10

Une première différence apparaît alors immédiatement entre les comportements de sorties de Moore et de Mealy : les premières évoluent suite à un changement d'état, donc à la période d'horloge qui *suit* celle où a varié l'entrée responsable de l'évolution, les secondes réagissent *immédiatement* à une variation d'une entrée, précédant en cela l'évolution du registre d'état.

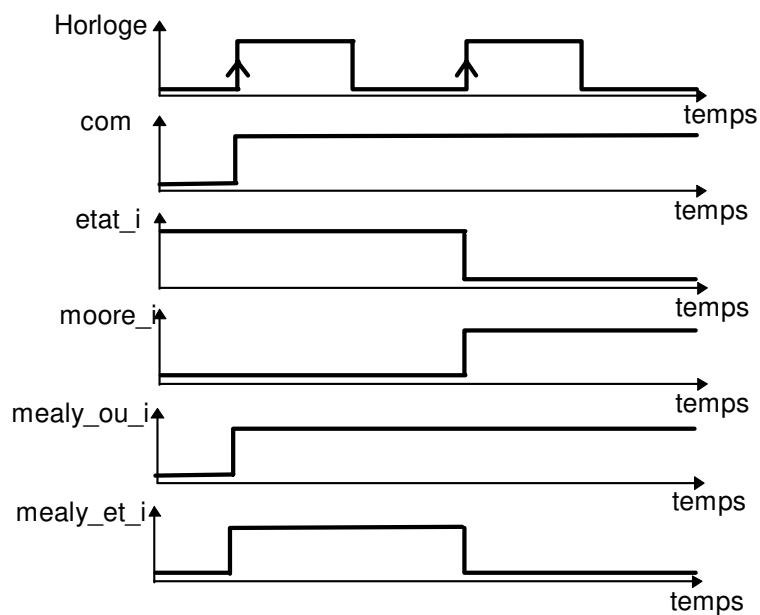


Figure 4-11

Le chronogramme de la figure 4-11 illustre ce point ; on y représente, en supposant le fonctionnement idéal, c'est à dire sans faire apparaître les temps de propagations :

- le changement d'une entrée *com*,
- un changement d'état qui en résulte, *etat\_i* passe à 0,
- le changement associé d'une sortie de Moore, *moore\_i*, qui passe à 1,
- le changement d'une sortie de Mealy, *mealy\_ou\_i*, calculée par  $mealy\_ou\_i = com + etat\_arrivée$ , où *etat\_arrivée* est l'état qui *suit* *etat\_i*,
- le changement d'une autre sortie de Mealy, *mealy\_et\_i*, calculée par

$mealy\_et\_i = com * etat\_i.$

Un point intéressant, que souligne ce chronogramme, est la possibilité de générer, par une sortie de Mealy, une impulsion qui dure une période d'horloge, indiquant qu'un changement d'état *va* se produire au front d'horloge suivant (sortie `mealy_et_i`)<sup>9</sup>.

Une application classique des machines de Mealy est la création d'opérateurs pourvus de sorties d'extension. Reprenons, à titre d'exemple, le compteur modulo 10 de l'exemple VHDL précédent. Il serait souhaitable de pouvoir associer simplement plusieurs de ces compteurs en cascade, de façon à réaliser un compteur sur plusieurs chiffres décimaux, un compteur kilométrique de voiture, par exemple, sans avoir à rajouter de circuiterie supplémentaire.

Pour cela il faut disposer d'une sortie, `rco` (pour *ripple carry out*), qui nous indique que la décade *va* passer à zéro, c'est à dire qu'elle est dans l'état 9 *et* qu'elle est autorisée à compter, car son entrée d'autorisation, `en`, est à un.

Mécanisme d'anticipation et influence directe d'une entrée, la sortie `rco` d'un compteur est bien une sortie de Mealy. Le programme ci-dessous contient la modification souhaitée :

```
entity decade_rco is
  port ( hor , clear, load, en : in bit ;
        donnee : in integer range 0 to 9 ;
        sortie : out integer range 0 to 9 ;
        rco : out bit ) ;
end decade_rco ;
architecture comporte of decade_rco is
  signal etat : integer range 0 to 9 ;
begin
  machine : process
  begin
    wait until hor = '1' ;
    -- même code que précédemment .
  end process machine ;
  sortie <= etat ;
  rco <= '1' when etat = 9 and en = '1' else '0';
end comporte ;
```

Pour créer un compteur à plusieurs chiffres décimaux, il suffit alors de connecter la sortie `rco` de chaque décade sur l'entrée `en` de la décade de poids *supérieur* ; il va sans dire que toutes les décades doivent être pilotées par la même horloge<sup>10</sup> !

#### 4.2.1.3 Diagramme de transitions d'une machine de Mealy

Pour tenir compte de l'action immédiate des entrées sur les sorties, dans une machine de Mealy, on complète parfois le diagramme de transitions de la machine en faisant figurer, en plus de la condition de transition, la valeur associée des sorties du type Mealy.

Par exemple, pour une simple bascule R-S synchrone, mais qui « réagit » instantanément, nous obtenons (figure 4-12) :

---

<sup>9</sup>Il est clair que nous supposons ici que les commandes sont synchrones de la même horloge que la machine étudiée.

<sup>10</sup>Notons, au passage, un piège des sorties de Mealy : il est interdit de rajouter un rétrocouplage de la sortie `rco` sur l'entrée `en` de la même décade. Ce rétrocouplage créerait une réaction asynchrone, qui peut, par exemple, conduire à des oscillations du circuit. Dans les compteurs TTL de la famille 160, les constructeurs ont prévu deux entrées, `ent` et `enp`, d'autorisation de comptage, dont l'une, `enp`, n'a aucune action sur la sortie de mise en cascade. S'il est nécessaire, par exemple, d'inhiber le comptage en fin de cycle, c'est cette deuxième entrée de validation qui doit être employée.

 


Figure 4-12

Un tel diagramme se lit de la façon suivante :

- Quand la bascule est à 0, la sortie est à 0 tant que l'entrée S est à 0,  
quand S passe à 1 la sortie passe à 1 et la bascule effectue la transition 0→1  
au front d'horloge suivant ;
- quand la bascule est à 1, la sortie est à 1 tant que l'entrée R est à 0,  
quand R passe à 1, la sortie passe à 0 et la bascule effectue la transition 1→0  
au front d'horloge suivant.

De ce diagramme nous pouvons déduire l'équation de la commande, D, de la bascule, et l'équation de la sortie<sup>11</sup> :

$$D = \bar{Q} * S + \bar{R} * Q$$

$$\text{sortie} = \bar{Q} * S + \bar{R} * Q$$

Il se trouve que, dans cet exemple, l'équation de la sortie est identique, dans la forme mais pas dans le résultat), à celle de la commande de la bascule ; ce n'est évidemment pas toujours le cas.

#### 4.2.1.4 Comparaison des machines de Moore et Mealy : un exemple

Afin d'illustrer les différences entre les deux types de machines d'états, nous allons donner un exemple d'application, traité par les deux méthodes.

##### **Un décodeur Manchester différentiel.**

Dans les communications séries entre ordinateurs on utilise généralement des techniques particulières de codage pour les signaux qui circulent sur le câble, par exemple, le codage *Manchester différentiel*. En codage Manchester différentiel, chaque intervalle de temps élémentaire, pendant lequel un signal binaire est placé sur le câble, nommé le plus souvent « temps bit », est divisé en deux parties de durées égales avec les conventions suivantes :

- Un signal binaire 1 est représenté par une absence de transition au début du temps bit correspondant.
- Un signal binaire 0 est représenté par la présence d'une transition au début du temps bit considéré.
- Au milieu du temps bit il y a *toujours* une transition.

<sup>11</sup>On comparera utilement le fonctionnement de cette bascule R S synchrone avec celui d'une bascule J K.

 


Figure 4-13

Le chronogramme de la figure 4-13 représente un exemple d'allure des signaux. Les données à décoder, le signal *man*, sont synchrones d'une horloge *hor*<sup>12</sup> ; on souhaite réaliser un décodeur qui fournit en sortie le code binaire correspondant, *bin*. La sortie du décodeur est retardée d'une période d'horloge par rapport à l'information d'entrée, pour une raison qui s'expliquera par la suite.

**Analyse du problème :**

L'idée est assez simple, nous allons construire une machine d'états qui, parcourt un premier cycle quand le signal d'entrée change à chaque période d'horloge, ce qui correspond à un '0' transmis, et change de cycle quand elle détecte une absence de changement du signal d'entrée, qui correspond à un '1' transmis.

**Machine de Mealy :**

L'absence de changement peut se produire tant pour un niveau haut que pour un niveau bas du signal d'entrée, d'où l'ébauche de diagramme de transitions de la figure 4-14 (page suivante).

 


Figure 4-14

On se convaincra facilement que les cycles parcourus sont :

- a → b → a → b → a → b → a... ou b → a → b → a → b → a → b... pour trois '0' consécutifs transmis,
- a → c → b → d → a → c → b... ou b → d → a → c → b → d → a... pour trois '1' consécutifs transmis.

En fonctionnement permanent, une fois le système synchronisé et sauf erreur dans le code d'entrée, les conditions de maintien dans les états c et d sont toujours fausses, elles servent à la synchronisation en début de réception.

Du diagramme précédent on déduit les équations de commandes des bascules, D1 et D0, et celle de la sortie ; après quelques simplifications on obtient :

$$D0 = \text{man}$$

$$D1 = \overline{Q0} \oplus \text{man}$$

<sup>12</sup>La reconstruction par un récepteur du signal d'horloge, *hor*, n'est pas abordé ici. Les techniques employées relèvent généralement de l'analogique (boucle à verrouillage de phase).

$$\text{bin} = Q1 + \overline{Q0} \oplus \text{man}$$

Machine de Moore (figure 4-15) :

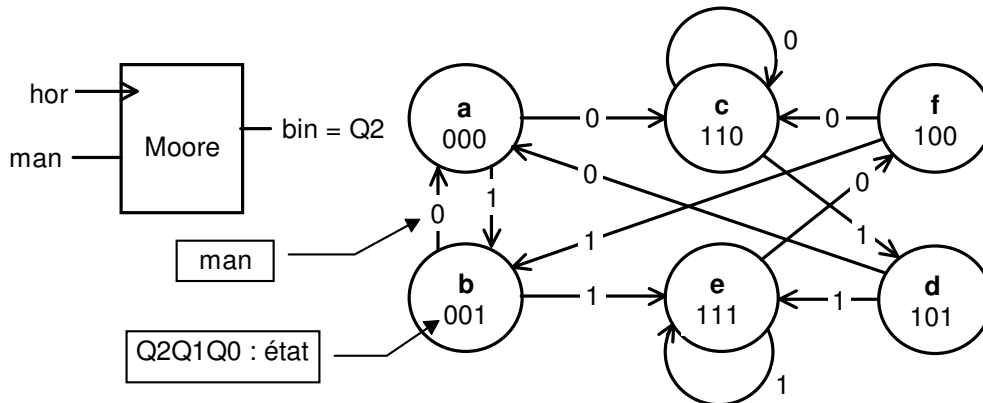


Figure 4-15

Dans une machine de Moore, différentes valeurs des sorties correspondent à des états différents, le diagramme de transitions doit donc contenir plus d'états.

Le diagramme ne représente pas deux états inutilisés, 2 et 3, en décimal. Leur affectation se fait lors du calcul des équations de commandes, de façon à les simplifier au maximum (si man = '1', 3→7 et 2→5 ; si man = '0', 3→4 et 2→6). On obtient, après quelques manipulations :

$$D0 = \text{man}$$

$$D1 = \overline{Q0} \oplus \text{man}$$

$$D2 = Q1 + \overline{Q0} \oplus \text{man}$$

qui sont exactement les mêmes équations que celles obtenues dans le cas de la machine de Mealy<sup>13</sup>, malgré l'apparente complexité du diagramme de transitions.

### Comparaison :

Sur l'exemple que nous venons de traiter, il apparaît comme seule différence une bascule supplémentaire en sortie, pour générer le signal bin, dans le cas de la machine de Moore.

En regardant plus attentivement l'architecture des deux systèmes, on constate que la sortie combinatoire de la machine de Mealy risque de nous réserver quelques surprises : son équation fait intervenir des signaux logiques qui changent d'état simultanément, d'où des risques de création d'impulsions parasites étroites au moment des commutations. Une simulation confirme ce risque<sup>14</sup>(figure 4-16) :

<sup>13</sup>Soyons honnêtes, le codage des états a été choisi de façon à ce que les choses « tombent bien » ; mais, quel que soit le codage, les complexités des équations sont du même ordre de grandeur.

<sup>14</sup>Le simulateur utilisé est purement fonctionnel, mais causal. Chaque couche logique rajoute un temps de propagation virtuel égal à une unité (« tic » de simulation). L'allure des signaux n'a donc qu'une vertu qualitative, pour ce qui concerne les limites d'un fonctionnement.

 


Figure 4-16

Quand on compare les sorties des deux machines, elles diffèrent d'une période d'horloge, ce qui est normal, mais la sortie de la machine de Moore est exempte de tout parasite, contrairement à celle de la machine de Mealy, ce qui est un avantage non négligeable.

L'élimination des parasites en sortie a une solution simple : il suffit de resyn-chroniser la sortie incriminée, c'est ce que nous avons fait pour obtenir la dernière trace du chronogramme précédent, dans ce cas, les deux approches conduisent à des résultats strictement identiques !

#### Autocritique.

Pour familiariser le lecteur aux raisonnements sur les diagrammes de transitions, avec un exemple pas tout à fait trivial, nous n'avons pas respecté la règle d'or du concepteur : diviser pour régner.

En séparant le problème en deux :

1. Détection des absences de transition ;
2. génération du code binaire ;

l'élaboration des diagrammes de transitions des deux machines d'état devient un exercice extrêmement simple.

Le programme VHDL de l'étude précédente :

On trouvera ci-dessous le programme VHDL qui contient, sous forme de deux processus, les deux solutions présentées pour le décodeur Manchester différentiel.

La lecture de ce programme doit se faire en observant parallèlement les deux diagrammes d'états.

```
entity mandec is
  port ( hor, man : in bit ;
        mealy , mealysync : out bit ;
        moore : out bit );
end mandec ;

architecture comporte of mandec is
  signal moore_state : bit_vector(2 downto 0);
  signal mealy_state : bit_vector(1 downto 0);

  begin
    mealy <= mealy_state(1) or
            not(mealy_state(0) xor man) ;
    moore <= moore_state(2) ;

    mealy_mach : process
    begin
      wait until hor = '1' ;
      mealysync <= mealy_state(1) or
```

```

        not(mealy_state(0) xor man) ;
    case mealy_state is
when "00" => if man = '0' then
    mealy_state <= "10" ;
    else
    mealy_state <= "01" ;
    end if ;
when "01" => if man = '0' then
    mealy_state <= "00" ;
    else
    mealy_state <= "11" ;
    end if ;
when "10" => if man = '1' then
    mealy_state <= "01" ;
    end if ;
when "11" => if man = '0' then
    mealy_state <= "00" ;
    end if ;
    end case ;
end process mealy_mach ;

moore_mach : process
begin
    wait until hor = '1' ;
    case moore_state is
when O"0" => if man = '0' -- etats en octal
    then
        moore_state <= O"6" ;
    else
        moore_state <= O"1" ;
    end if ;
when O"1" => if man = '0' then
    moore_state <= O"0" ;
    else
        moore_state <= O"7" ;
    end if ;
when O"6" => if man = '1' then
    moore_state <= O"5" ;
    end if ;
when O"7" => if man = '0' then
    moore_state <= O"4" ;
    end if ;
when O"4" => if man = '0' then
    moore_state <= O"6" ;
    else
        moore_state <= O"1" ;
    end if ;
when O"5" => if man = '0' then
    moore_state <= O"0" ;
    else
        moore_state <= O"7" ;
    end if ;
when O"2" => if man = '0' -- etat inutiles
    then
        moore_state <= O"6" ;

```

```

else
    moore_state <= 0"5" ;
end if ;
when 0"3" => if man = '0' then -- bis
    moore_state <= 0"4" ;
else
    moore_state <= 0"7" ;
end if ;
end case ;
end process moore_mach ;
end comporte ;

```

#### 4.2.2 Codage des états

Quand on utilise des circuits standard, des compteurs programmables, par exemple, pour réaliser une machine séquentielle, le codage des états du diagramme de transitions est, de fait, imposé par le circuit cible. Il en va tout autrement quand la dite machine doit être implantée dans un circuit programmable ou un ASIC. Libéré des contraintes liées à une quelconque fonction prédéfinie, le concepteur peut, à loisir, adapter le codage des états à l'application qu'il est en train de réaliser.

Le choix d'un code est particulièrement important quand on s'oriente vers la réalisation d'une machine de Moore. L'exemple du décodeur Manchester nous a appris que l'un des avantages de cette architecture réside dans la possibilité de générer les sorties directement à partir du registre d'état, donc dénuées de tout parasite lié à leur calcul. Mais, comme nous le verrons dans deux exemples, l'identification des sorties du système à celles des bascules du registre d'état ne suffit généralement pas pour définir le codage des états.

Ce choix du codage mérite une grande attention, il conditionne grandement la complexité de la réalisation, sa bonne adaptation au problème posé ; un choix judicieux conduira à un résultat simple et facilement testable, alors qu'aucun logiciel d'optimisation ne compensera des erreurs de décision à ce niveau.

Le nombre d'états nécessaires et le type de code adopté fixent, en premier lieu, la taille du registre d'état. Schématiquement, si  $n$  est la taille, en nombre de bits, du registre d'état, et  $N_e$  le nombre d'états nécessaires, ces deux nombres (entiers !) doivent vérifier la double inégalité :

$$n \leq N_e \leq 2^n$$

Si l'inégalité de gauche n'est pas vérifiée, certaines bascules sont probablement inutiles ; quand cette inégalité se transforme en égalité, on utilise un code très « dilué », une bascule par état, qui présente l'avantage de la lisibilité, mais le danger de générer en grand nombre des états accessibles inutilisés (rappelons ici qu'il y a toujours  $2^n$  états accessibles).

Si l'inégalité de droite n'est pas vérifiée, la tentative est sans espoir ; si elle se transforme en égalité, on utilise un encodage « fort », auquel il faudra très probablement adjoindre des fonctions combinatoires de calcul des sorties ; on ne réalise pas que des compteurs binaires ou des codeurs de position absolue (code de Gray).

Les situations intermédiaires correspondent en général à des codes adaptés aux sorties.

Encodage « fort » ou code « dilué » ? En caricaturant un peu, on peut dire que les tenants de la première solution préfèrent les fonctions combinatoires, et que les seconds sont des adeptes des bascules. Il n'est pas évident, a priori, de prévoir la complexité des équations engendrées par tel ou tel code. On gagne souvent à suivre le fonctionnement « naturel » de la machine<sup>15</sup>, et, surtout, on gagne à se souvenir que les ordinateurs, et leurs compilateurs, ne sont pas posés sur un bureau à

---

<sup>15</sup>Mais qu'est-ce que ce fonctionnement naturel ? Sa recherche est, sans doute, l'une des parties les plus intéressantes, et donc souvent difficile, du travail.



titre de décoration ; ils permettent de voir très vite quelle est la complexité sous jacente d'un choix, sans pour celà tomber dans le BAO<sup>16</sup>.

#### 4.2.2.1 Codes adaptés aux sorties

L'idée qui vient naturellement à l'esprit est de choisir le codage en fonction des sorties à générer. C'est souvent la méthode la plus souple, celle qui conduit aux équations les plus faciles à interpréter, et pas forcément plus compliquées que celles que l'on obtiendrait avec d'autres codes.

##### **Une commande de feux tricolores.**

Pour satisfaire à une tradition bien établie, nous prendrons comme premier exemple une commande de feux de circulation routière.

Un passage pour piétons traverse une avenue ; il est protégé par un feu tricolore qui fonctionne à la demande des piétons : En l'absence de toute demande, les feux sont à l'orange clignotant (un nombre  $Tor$  de secondes allumés,  $Tor$  secondes éteints). Quand un piéton souhaite traverser l'avenue, il est invité à appuyer sur un bouton, ce qui provoque le déclenchement d'une séquence (vue des voitures) :

- orange fixe pendant  $2 * Tor$  secondes,
- rouge pendant  $Tr$  secondes,
- vert pendant  $Tv$  secondes, pour laisser passer le flot de voitures pendant un minimum de temps,
- retour à la situation par défaut.

Profitons de cet exemple pour subdiviser la solution du problème en sous ensembles. Trois blocs fonctionnels peuvent être identifiés :

1. La commande des feux proprement dite, les sorties de trois bascules du registre d'état commandent directement l'allumage, ou l'extinction, des lampes rouge, verte et orange.
2. Une temporisation qui, suite à une commande d'initialisation, fournit les trois durées  $Tor$ ,  $Tr$  et  $Tv$ .
3. Une mémorisation de l'appel des piétons, qui évite de se poser des questions concernant la durée pendant laquelle le demandeur appuie sur le bouton ; une simple pression suffit, l'appel est alors enregistré, quel que soit l'état d'avancement de la séquence de gestion des feux.

Outre les commandes des feux proprement dites, le bloc principal fournit un signal d'initialisation ( $cpt$ ) à la temporisation, qui doit durer une période d'horloge<sup>17</sup>, et un signal d'annulation ( $raz$ ) de la requête, mémorisée, d'un piéton.

Les signaux d'entrée de ce bloc sont la requête ( $piet$ ) et les trois indications de durée  $Tor$   $Tr$  et  $Tv$  ; nous supposons que ces dernières passent à '1', pendant une période d'horloge, quand les durées correspondantes se sont écoulées.

D'où le synoptique de la figure 4-17 :

---

<sup>16</sup>Bricolage Assisté par Ordinateur.

<sup>17</sup>Nous sommes en train de définir trois processus qui se commandent et/ou s'attendent mutuellement. Le danger de ce type d'architecture, très fréquente, est de générer des interblocages : un processus en initialise un second et attend une réponse de ce dernier. Si le demandeur oublie de relâcher la commande d'initialisation, le système est bloqué. Ce type de situation porte, en informatique, le doux nom d'étreinte fatale (*deadly embrace*). La solution adoptée ici est d'envoyer des signaux fugaces (mais synchrones !), ce qui oblige le demandeur à attendre la réponse dans un état différent de celui où il a passé la commande d'initialisation.

 


Figure 4-17

Nous nous contenterons d'étudier, ici, le bloc principal, **feux**, laissant la synthèse des deux autres blocs à titre d'exercice.

**Première ébauche :**

Le fonctionnement général peut être celui illustré par la figure 4-18 :

 


Figure 4-18

*Précisions :*

A partir de l'ébauche précédente, il nous reste à préciser le mode de calcul des signaux gérés par le processus **feux**, et à en déduire le codage des états. Le signal **cpt** se prête bien à une réalisation sous forme de sortie de Mealy, les signaux de commande des feux à une réalisation sous forme de sorties de Moore. Les deux états où le feu orange est allumé doivent être distingués, une bascule supplémentaire, qui n'est attachée à aucune sortie, doit être rajoutée à cette fin. La sortie **raz** peut être identique à la sortie qui correspond au feu rouge ; il n'est pas utile de mémoriser une demande de piéton quand les voitures sont arrêtées au feu rouge. D'où une version plus élaborée du diagramme de transitions (figure 4-19) :

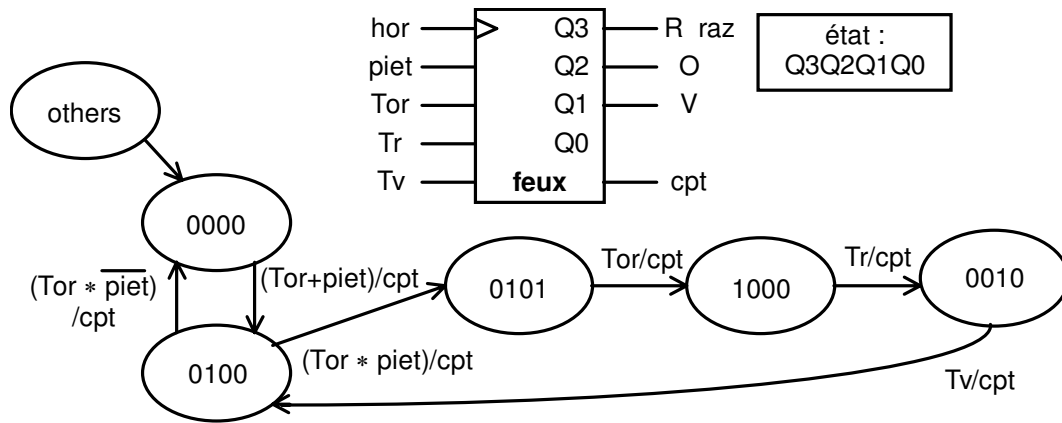


Figure 4-19

### Programme VHDL :

Un exemple de programme VHDL, qui correspond au module feux uniquement, est fourni ci-dessous ; il se déduit directement du diagramme de transitions précédent.

```

entity feux is
  port ( hor, piet, Tor, Tr, Tv : in bit ;
        R, O, V, cpt : out bit );
end feux ;

architecture comporte of feux is
  signal etat : bit_vector(3 downto 0) ;
begin
  R <= etat(3) ;
  O <= etat(2) ;
  V <= etat(1) ;

  machine : process -- diagramme de transitions.
  begin
    wait until hor = '1' ;
    case etat is
      when X"0" -- états en hexadécimal.
        => if (Tor or piet) = '1' then
              etat <= X"4" ;
            end if ;
      when X"4" => if (Tor and piet) = '1' then
              etat <= X"5" ;
            elsif (Tor and not piet) = '1' then
              etat <= X"0" ;
            end if ;
      when X"5" => if Tor = '1' then
              etat <= X"8" ;
            end if ;
      when X"8" => if Tr = '1' then
              etat <= X"2" ;
            end if ;
      when X"2" => if Tv = '1' then
              etat <= X"4" ;
            end if ;
      when others => etat <= X"0" ;
        -- pour les états inutilisés.
    end case ;
  end process ;
end architecture ;

```

```


end process machine ;

mealy : process -- calcul de la sortie cpt.
begin
  wait on etat, piet, Tor, Tr, Tv ; -- liste de sensibilité
  cpt <= '0' ; -- assure un bloc combinatoire.
  case etat is
    when X"0" => if Tor = '1' or piet = '1' then
      cpt <= '1' ;
    end if ;
    when X"4" => if Tor = '1' then
      cpt <= '1' ;
    end if ;
    when X"5" => if Tor = '1' then
      cpt <= '1' ;
    end if ;
    when X"8" => if Tr = '1' then
      cpt <= '1' ;
    end if ;
    when X"2" => if Tv = '1' then
      cpt <= '1' ;
    end if ;
    when others => null ; -- case complet.
  end case ;
end process mealy ;
end comporte ;

```

### ***Le décodeur Manchester réexaminé.***

Comme deuxième exemple, reprenons, en la complétant un peu, l'étude du décodeur Manchester différentiel. Nous avons omis, dans la version précédente, un deuxième signal de sortie, rx, qui indique aux utilisateurs la cadence de transmission. Comme on peut le voir sur la figure 4-20, ce signal a une fréquence moitié de celle de l'horloge, mais il ne peut pas s'agir d'un simple diviseur par deux : un diviseur par deux est incapable de distinguer les transitions systématiques des transitions significatives du signal d'entrée man, il est incapable de se synchroniser.

 

**Figure 4-20**

Choisissons, comme précédemment, la sortie Q2 (poids fort) du registre d'état pour générer le signal bin. Pour le signal rx, il est pratique de prendre la sortie Q0 de ce registre ; une fois le décodeur synchronisé, les trajets parcourus dans le diagramme de transitions doivent être tels que la parité du code de l'état change à chaque transition : le successeur d'un nombre impair doit être pair, et réciproquement. Le diagramme de la figure 4-7, étudié précédemment, ne respecte pas cette clause (transition a→c, par exemple), et ne peut pas la respecter, le nombre d'états n'étant pas

suffisant (si on échangeait les codes des états a et b, par exemple, la transition e→a ne respecterait plus l'alternance de parité).

Partant du cycle c→d→e→f..., qui correspond aux transmissions de signaux binaires égaux à '1', on adjoint à ce cycle deux cycles équivalents, a→b→a...et g→h→g..., qui codent les '0' transmis, mais avec une parité inversée.

On obtient un diagramme à 8 états, qui peut, par exemple, être celui de la figure 4-21.

Comme précédemment, les conditions de maintien sont, en régime établi, toujours fausses. Leur détection pourrait servir à indiquer une faute de synchronisation.

Nous laisserons au lecteur le soin de traduire ce diagramme de transitions en équations de commandes des bascules, et en programme VHDL, ce qui ne pose guère de difficulté.

 


Figure 4-21

### Basculés enterrés.

Dans les deux exemples précédents, certaines bascules servent de sorties, d'autres ne servent qu'aux états internes. De telles bascules sont dites bascules *enterrées* (*buried flip flop*). De nombreux circuits programmables offrent la possibilité d'utiliser des bascules enterrées ; cela a l'avantage de diminuer, pour une complexité de circuit donnée, le nombre de broches d'accès nécessaires. Il est clair, cependant, que ces circuits sont plus délicats à tester : les états ne sont pas tous visibles en sortie.

#### 4.2.2.2 Codes « un seul actif »

Les codes dits un seul actif (*one hot*), sont les plus dilués : à chaque état on attribue une bascule ; la machine étant, par définition, dans un seul état à la fois, si l'une des bascules est active, toutes les autres sont inactives. La commande de feux, étudiée au paragraphe précédent, serait une commande de ce type si on n'avait pas eu la fantaisie d'y rajouter une bascule enterrée<sup>18</sup>.

#### 4.2.2.3 Code binaire

C'est le code classique des compteurs, nous l'avons rencontré, par exemple, à l'occasion du diviseur à double rapport de division 255/256.

C'est typiquement le code que l'on obtient quand on réalise des machines d'états avec des fonctions standard.

<sup>18</sup>En l'occurrence, un code *one hot zero*, car l'état où toutes les bascules sont à zéro fait partie du code. S'il y a toujours une bascule active, la combinaison « zéro » n'est pas dans le code. On parle parfois, dans ce cas, de code *one hot one*.

#### 4.2.2.4 Codes adjacents

On dit qu'un code est adjacent, dans le cas d'une machine d'état, si pour toutes les transitions du diagramme d'états, le changement de valeur du registre d'état ne porte que sur un chiffre binaire.

Très en vogue quand on synthétisait des automates asynchrones, ces codes ont perdu de l'importance avec la généralisation des techniques synchrones. La contrainte que représente le respect de l'adjacence, pour tous les états successifs, devient rapidement très difficile à observer.

On peut, malgré tout noter que, si cela ne complique pas, par ailleurs, le problème, c'est souvent une bonne idée de respecter l'adjacence dans les transitions, au moins partiellement.

#### 4.2.2.5 Les états inutilisés

Tous les codes qui n'occupent pas la totalité des états accessibles génèrent des états inutilisés. Notre feu rouge de tout à l'heure, par exemple, utilisait cinq des seize états disponibles. Le non raccordement des états inutilisés dans l'un des états du cycle relèverait, dans ce cas de la roulette russe, mais avec les deux tiers des logements du barillet du revolver chargés.

Si on n'est pas certain que les états inutilisés rejoignent naturellement l'un des états utiles du diagramme de transitions, il faut obligatoirement leur adjoindre une transition qui les ramène dans un territoire connu, faute de quoi on risque de créer une machine qui se « plante » à la première occasion.

#### 4.2.2.6 Les états équivalents

Lors de la première ébauche d'un diagramme de transitions, il peut arriver que l'on crée des états inutiles. Cela n'est pas, en soi, dramatique, mais il peut être intéressant de les rechercher quand, notamment, l'économie d'un ou deux états permet de réduire la taille du registre d'état.

Quand deux états sont ils équivalents ?

Quand ils génèrent les mêmes sorties et les mêmes valeurs futures des sorties, quelles que soient les séquences d'entrée.

Derrière cette définition, fort simple en apparence, se cache parfois une grande difficulté de mise en pratique de cette recherche.

Un cas particulier simple à identifier se rencontre assez souvent sur des diagrammes de transitions de dimension raisonnable : deux états fournissent les mêmes sorties et ont les mêmes états futurs, ils sont alors équivalents, on peut supprimer l'un d'entre eux.

### 4.2.3 Synchronisations des entrées et des sorties

Nous n'envisageons que la réalisation des machines d'états synchrones. Cela veut dire qu'au niveau local toutes les bascules qui interviennent sont pilotées par une horloge unique. Il est clair qu'au niveau d'un système cette règle du synchronisme absolu est rarement observée, elle nuit à la modularité des sous ensembles.

Lors des échanges entre sous ensembles pilotés par des horloges différentes, ou pour des interfaces avec un monde extérieur qui ne possède pas d'horloge du tout, un piéton, par exemple, la question de la synchronisation des signaux d'entrée et de sortie se pose.

#### 4.2.3.1 Synchronisations des entrées

Les signaux d'entrée qui proviennent d'un autre sous ensemble, piloté par une horloge différente, ou totalement asynchrone, doivent *toujours* être resynchronisés au moyen de bascules (voir paragraphe II-3 pour plus de précision).

### 4.2.3.2 Synchronisations des sorties

Les sorties calculées par des fonctions logiques combinatoires génèrent des impulsions parasites, nous en avons vu un exemple avec le décodeur Manchester. Totalement inoffensives si elles sont exploitées par un système piloté par la même horloge, ces impulsions peuvent être fort mal acceptées par un récepteur asynchrone de l'horloge locale.

Des bascules de synchronisation des sorties suppriment ce défaut, elles assurent des signaux stables entre deux fronts d'horloge.

L'adjonction pure et simple de bascules en sortie, à la place du bloc de calcul des sorties du synoptique de la figure 4-1, retarde d'une période d'horloge les valeurs des sorties par rapport à celles du registre d'état. Si ce retard présente un inconvénient, il est toujours possible, quitte à alourdir la partie combinatoire de la réalisation, d'anticiper le calcul des sorties en utilisant pour leur calcul l'état futur au lieu de l'état actuel.

Le synoptique de la figure 4-1 devient alors (figure 4-22) :

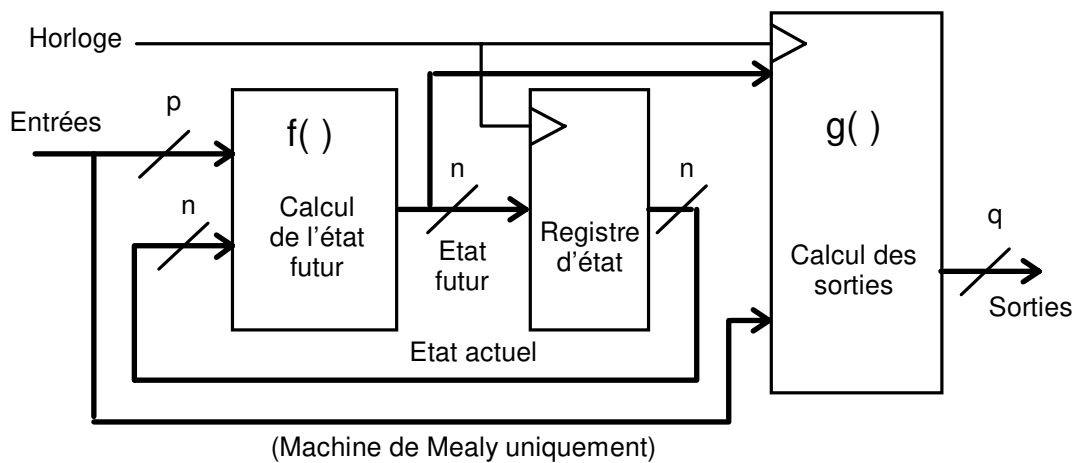


Figure 4-22